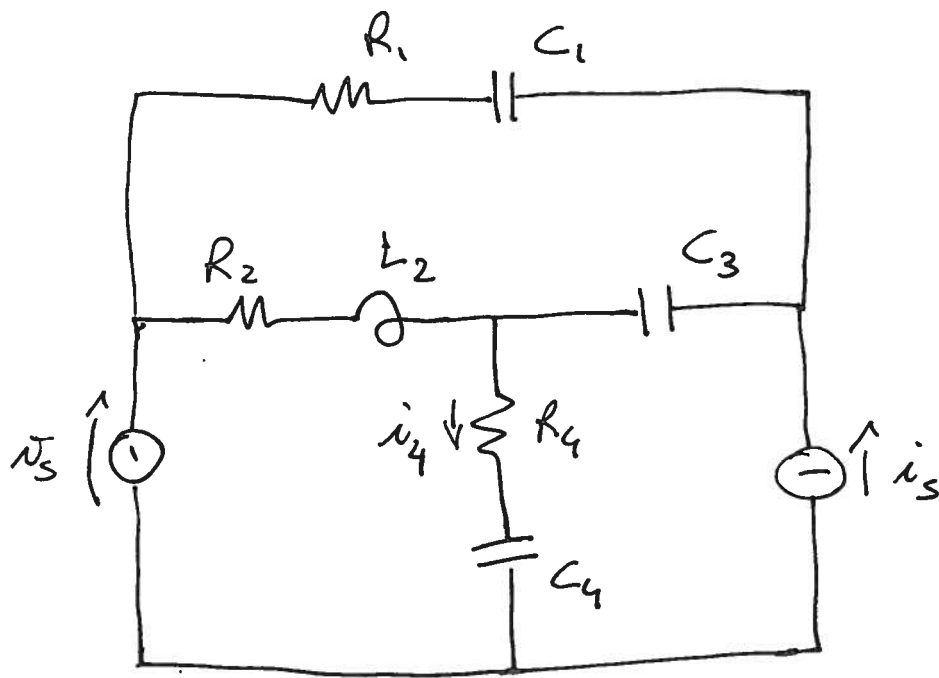


ES 40



$$R_1 = R_2 = R_4 = 1 \Omega$$

$$L_2 = 1 \text{ H}$$

$$C_1 = C_3 = C_4 = 1 \text{ F}$$

$$\omega_1 = 1 \text{ rad/s}$$

$$\omega_2 = 2 \text{ rad/s}$$


$$v_s(t) = 4\sqrt{2} \cos\left(\omega_1 t + \frac{\pi}{4}\right) \text{ V}$$

$$i_s(t) = 5 \cos\left(\omega_2 t + \frac{\pi}{2}\right) \text{ A}$$

Calcolare la potenza erogata da R_4 .

$$\underline{i_s(t) = 0}$$
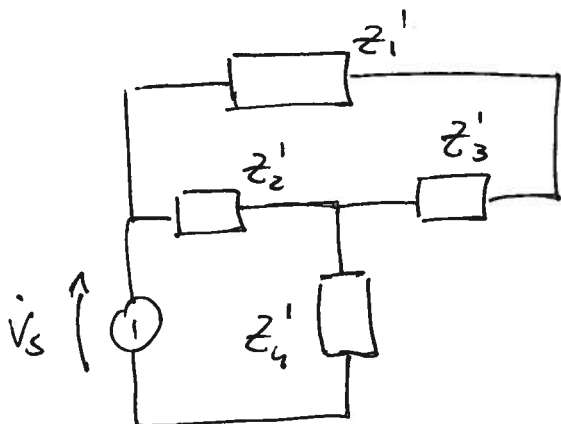
$$v_s(t) \rightarrow \dot{V}_s = 4 \exp\left(j \frac{\pi}{4}\right) \text{ V} = 2(\sqrt{2} + j\sqrt{2}) \text{ V}$$




$$z_1' = R_1 - j \frac{1}{\omega_1 C_1} = 1 - j \Omega$$

$$z_2' = R_2 + j \omega_1 L_2 = 1 + j \Omega$$

$$z_3' = -j \frac{1}{\omega_1 C_3} = -j \Omega$$
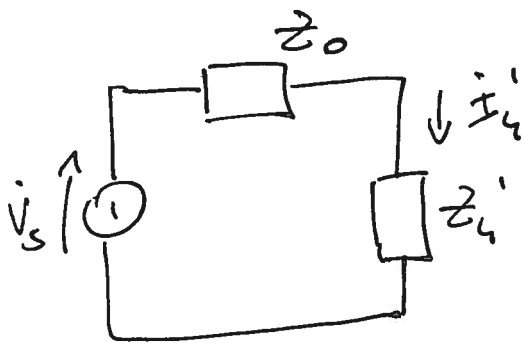
$$z_4' = R_4 - j \frac{1}{\omega_1 C_4} = 1 - j \Omega$$



$$Z_0 = (Z_1' + Z_3') \parallel Z_2' \\ = \frac{Z_2' (Z_1' + Z_3')}{Z_1' + Z_2' + Z_3'} = \frac{7+j}{5} \Omega$$

$$\dot{I}_4' = \frac{\dot{V}_s}{Z_0 + Z_4'} = \frac{4+j4}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\frac{7+j}{5} + 1-j} \text{ A} = \frac{1+j2}{\sqrt{2}} \text{ A}$$


$$|\dot{I}_4'| = \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{2}}$$

$$\arg(\dot{I}_4') = \arctan\left(\frac{2}{1}\right) = 1.11 \text{ rad}$$

$$i_4'(t) = \sqrt{5} \cos(\omega_1 t + 1.11)$$

$$\underline{v_s(t) = 0}$$
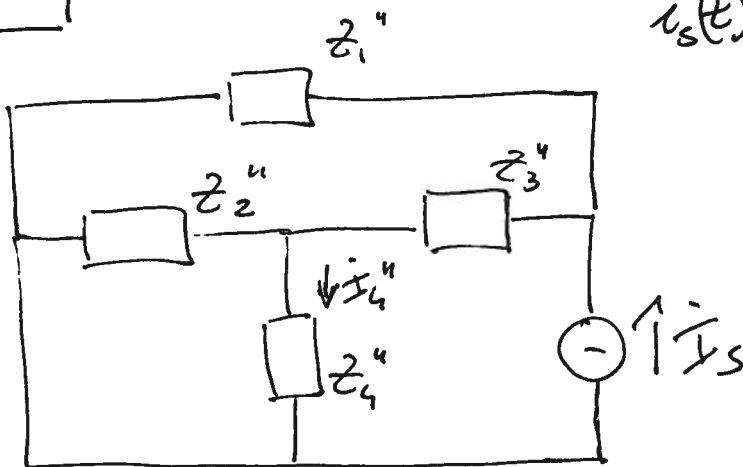
$$i_s(t) \rightarrow \dot{I}_s = j \frac{5}{\sqrt{2}} \text{ A}$$




$$Z_1'' = R_1 - j \frac{1}{\omega_2 C_1} = 1 - j \frac{1}{2} \Omega$$

$$Z_2'' = R_2 + j \omega_2 L_2 = 1 + j2 \Omega$$

$$Z_3'' = -j \frac{1}{\omega_2 C_3} = -j \frac{1}{2} \Omega$$
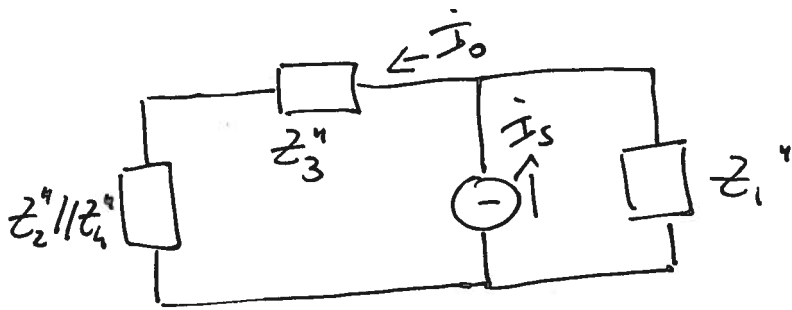
$$Z_4'' = R_4 - j \frac{1}{\omega_2 C_4} = 1 - j \frac{1}{2} \Omega$$



$$z_0'' = z_2'' \parallel z_4'' + z_3 = 1 - j\frac{1}{2} \Omega$$

$$\dot{I}_0'' = \dot{I}_s \frac{\frac{1}{z_0''}}{\frac{1}{z_0''} + \frac{1}{z_1''}} = j \frac{5}{2\sqrt{2}} \text{ A}$$

$$\dot{I}_4'' = \dot{I}_0'' \frac{z_2''}{z_2'' + z_4''} = \frac{-1 + j2}{\sqrt{2}} \text{ A}$$

$$|\dot{I}_4''| = \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{2}} \text{ A}$$

$$i_4''(t) = \sqrt{5} \cos(\omega_2 t + 2.03)$$

$$\arg(\dot{I}_4'') = 2.03 \text{ rad}$$

$$i_4(t) = \sqrt{5} \cos(\omega_1 t + 1.11) + \sqrt{5} \cos(\omega_2 t + 2.03)$$

$$= \sqrt{5} [\cos(t + 1.11) + \cos(2t + 2.03)]$$

$$P_4' = R_4 |\dot{I}_4'|^2 = \frac{5}{2} \text{ W}$$


$$P_4'' = R_4 |\dot{I}_4''|^2 = \frac{5}{2} \text{ W}$$

$$P_4 = P_4' + P_4'' = 5 \text{ W}$$

BIPOLLO OHMICO-CAPACITIVO

corrente in anticipo sulle tensione


$$\varphi_I = 0,9272 \text{ rad}$$

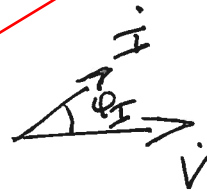


BIPOLLO OHMICO-INDUTTIVO

corrente è in ritardo sulle tensione

$$\varphi_I = -0,9272 \text{ rad}$$

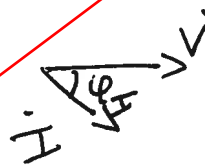

ES 46

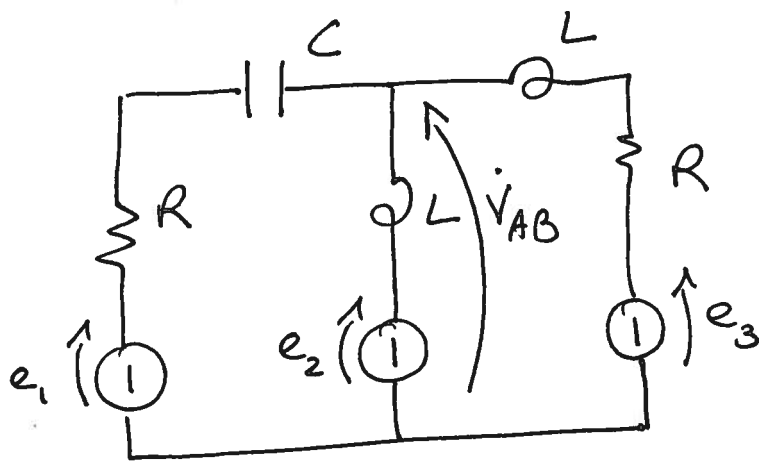

Calcolare le potenze erogate dai generatori.

$$Z_1 = R + jX_C = 1 - j\Omega$$

$$Z_2 = j\omega L = jX_L = j\Omega$$

$$Z_3 = R + jX_L = 1 + j\Omega$$

$$R = 1\Omega$$


$$X_L = \omega L = 1\Omega$$

$$X_C = -\frac{1}{\omega C} = -1\Omega$$

$$\dot{E}_1 = 2V$$

$$\begin{aligned}\dot{E}_2 &= \sqrt{2} \exp\left(j\frac{\pi}{4}\right) V \\ &= 1 - jV\end{aligned}$$
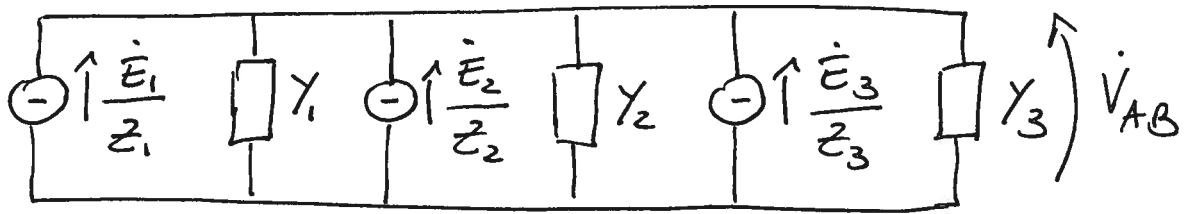
$$\dot{E}_3 = 2 \exp\left(j\frac{\pi}{2}\right) V = j2V$$




$$Y_1 = \frac{1}{z_1} = \frac{1}{2} + j\frac{1}{2} S$$

$$Y_2 = \frac{1}{z_2} = -j S$$

$$Y_3 = \frac{1}{z_3} = \frac{1}{2} - j\frac{1}{2} S$$
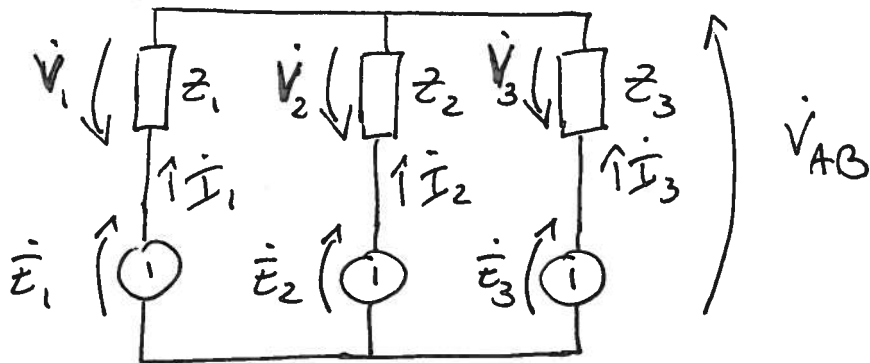
$$\dot{V}_{AB} = \frac{\frac{\dot{E}_1}{z_1} + \frac{\dot{E}_2}{z_2} + \frac{\dot{E}_3}{z_3}}{Y_1 + Y_2 + Y_3} = j V$$



$$\dot{V}_1 = \dot{E}_1 - \dot{V}_{AB} = 2 - j V$$

$$\dot{V}_2 = \dot{E}_2 - \dot{V}_{AB} = 1 - j2 V$$

$$\dot{V}_3 = \dot{E}_3 - \dot{V}_{AB} = j V$$

$$\dot{I}_1 = Y_1 \dot{V}_1 = \frac{3}{2} + j\frac{1}{2} A$$

$$\dot{I}_2 = Y_2 \dot{V}_2 = -2 - j A$$

$$\dot{I}_3 = Y_3 \dot{V}_3 = \frac{1}{2} + j\frac{1}{2} A$$

$$\bar{A}_1 = \dot{E}_1 \dot{I}_1^* = 3 - j \text{ VA}$$

$$\bar{A}_2 = \dot{E}_2 \dot{I}_2^* = -1 + j3 \text{ VA}$$

$$\bar{A}_3 = \dot{E}_3 \dot{I}_3^* = 1 + j \text{ VA}$$

$$P_1 = \operatorname{Re} \{ \bar{A}_1 \} = 3 \text{ W}$$

$$Q_1 = \operatorname{Im} \{ \bar{A}_1 \} = -1 \text{ VAR}$$

$$P_2 = \operatorname{Re} \{ \bar{A}_2 \} = -1 \text{ W}$$


$$Q_2 = \operatorname{Im} \{ \bar{A}_2 \} = 3 \text{ VAR}$$

$$P_3 = \operatorname{Re} \{ \bar{A}_3 \} = 1 \text{ W}$$

$$Q_3 = \operatorname{Im} \{ \bar{A}_3 \} = 1 \text{ VAR}$$

potenze EROGATE

ES 47

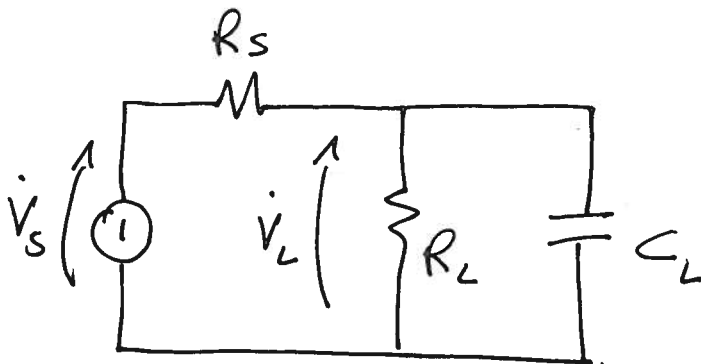

$$V_s = 220 \text{ V rms}$$

$$R_s = 2 \Omega$$

$$R_L = 16 \Omega$$

$$C = 100 \mu\text{F}$$

$$f = 50 \text{ Hz}$$

calcolare la potenza attiva
assorbita dal carico $R_L \parallel C_L$

$$Z_L = \left(-j \frac{1}{\omega C_L} \right) \parallel R_L = \frac{-j \frac{R_L}{\omega C_L}}{R_L - j \frac{1}{\omega C_L}} = 12,77 - j 6,42 \Omega$$

$$\dot{V}_L = \dot{V}_S \frac{Z_L}{R_S + Z_L} = 194,9 - j10,88 \text{ V}$$

$$= 195,25 \exp(-j0,0558) \text{ V}$$

$$\dot{I}_L = \frac{\dot{V}_S}{R_S + Z_L} = 12,52 + j5,444 \text{ A}$$

$$= 13,658 \exp(j0,41) \text{ A}$$


$$P_L = \operatorname{Re} \{ \dot{V}_L \dot{I}_L^* \} = 2,3827 \text{ kW}$$

oppure

$$\varphi_V - \varphi_I = \varphi = -0,0558 - 0,41 = -0,4658 \text{ rad}$$

$$P_L = V_L I_L \cos \varphi = 2,3827 \text{ kW}$$

ES 48

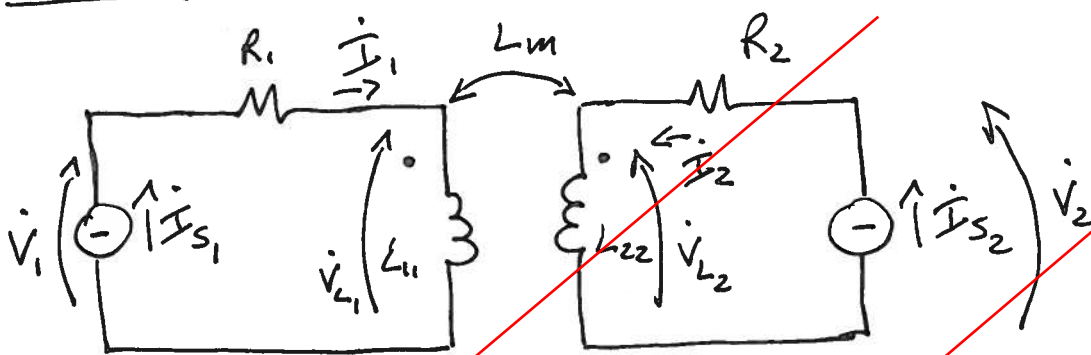

$$L_{11} = 0,5 \text{ H}$$

$$R_1 = 2 \Omega$$

$$\dot{I}_{S1} = 4 \text{ A}$$

$$L_{22} = 1 \text{ H}$$

$$R_2 = 4 \Omega$$

$$\dot{I}_{S2} = 5 \exp(-j\frac{\pi}{2}) \text{ A}$$

$$L_m = 0,3 \text{ H}$$

$$\omega = 3 \text{ rad/s}$$

Calcolare \dot{V}_1 e \dot{V}_2