

$$\begin{cases} \dot{V}_{L_1} = j\omega L_{11} \dot{I}_{S_1} + j\omega L_m \dot{I}_{S_2} \\ \dot{V}_{L_2} = j\omega L_m \dot{I}_{S_1} + j\omega L_{22} \dot{I}_{S_2} \end{cases}$$


$$\dot{V}_1 = R_1 \dot{I}_{S_1} + \dot{V}_{L_1} = (R_1 + j\omega L_{11}) \dot{I}_{S_1} + j\omega L_m \dot{I}_{S_2}$$

$$\dot{V}_2 = R_2 \dot{I}_{S_2} + \dot{V}_{L_2} = j\omega L_m \dot{I}_{S_1} + (R_2 + j\omega L_{22}) \dot{I}_{S_2}$$

$$\dot{V}_1 = 12,5 + j6 \text{ V}$$

$$\dot{V}_2 = 15 - j16,4 \text{ V}$$

ES 49

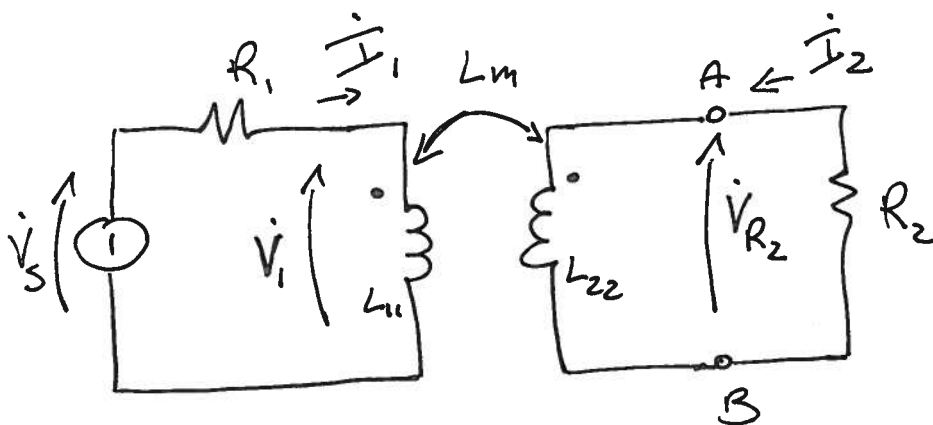

$$\dot{V}_S = 2,5 + j3,5 \text{ V}$$

$$X_{11} = 6 \Omega$$

$$X_{22} = 12 \Omega$$


$$X_m = 8 \Omega$$

$$R_1 = 8 \Omega$$

$$R_2 = 12 \Omega$$

Calcolare i parametri del circuito equivalente di Thévenin ai morsetti A-B e la Tensione  $\dot{V}_{R_2}$  ai capi del resistore  $R_2$ .

$$\dot{V}_{TH}$$

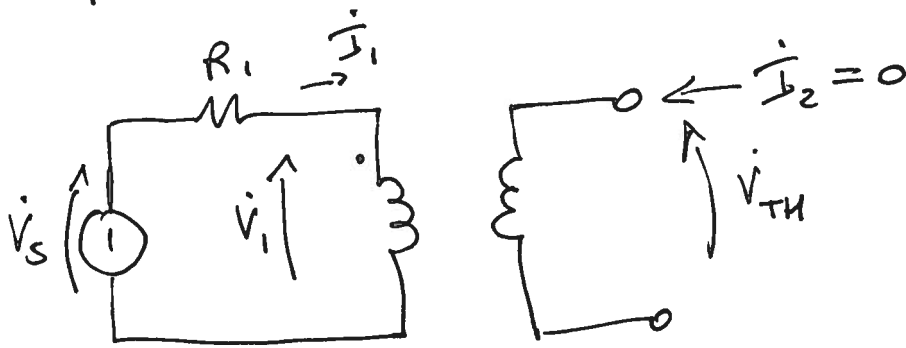


$$\dot{V}_1 = jX_{11} \dot{I}_1$$

$$\dot{V}_S = R_1 \dot{I}_1 + jX_{11} \dot{I}_1 = (R_1 + jX_{11}) \dot{I}_1$$

$$\dot{I}_1 = \frac{\dot{V}_S}{R_1 + jX_{11}}$$

$$\dot{V}_2 = \dot{V}_{TH} = jX_m \dot{I}_1 = jX_m \frac{\dot{V}_S}{R_1 + jX_{11}} = -0,4 + j2,8 \text{ V}$$

$$Z_{TH}$$

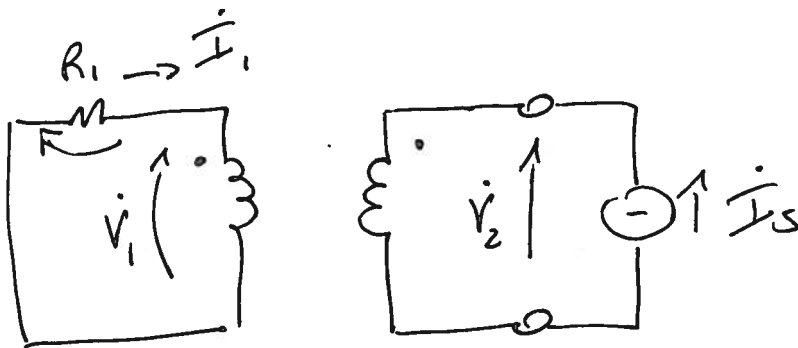

$$\dot{V}_1 = -R_1 \dot{I}_1$$

$$\begin{cases} \dot{V}_1 = jX_{11} \dot{I}_1 + jX_m \dot{I}_S \\ \dot{V}_2 = jX_m \dot{I}_1 + jX_{22} \dot{I}_S \end{cases}$$

$$(-R_1 - jX_{11})\dot{I}_1 = jX_m \dot{I}_S$$


$$\dot{V}_2 = jX_m \frac{jX_m}{-R_1 - jX_{11}} \dot{I}_S + jX_{22} \dot{I}_S$$

$$= \left[ \frac{X_m^2}{R_1 + jX_{11}} + jX_{22} \right] \dot{I}_S$$

$$Z_{TH} = \frac{\dot{V}_2}{\dot{I}_S} = \frac{X_m^2 + jX_{22}(R_1 + jX_{11})}{R_1 + jX_{11}} =$$

$$= \frac{X_m^2 - X_{11}X_{22} + jR_1X_{22}}{R_1 + jX_{11}}$$


$$= 5,12 + j8,16 \Omega$$

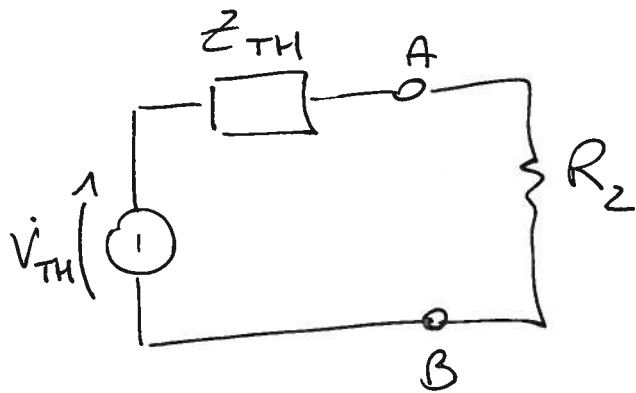


$$\dot{V}_{R_2} = \dot{V}_{TH} \frac{R_2}{Z_{TH} + R_2} = 0,534 + j1,708 V$$

$Z_{TH} \rightarrow$  calcolate usando la corrente di corto circuito  $\dot{I}_{cc}$

In fatti

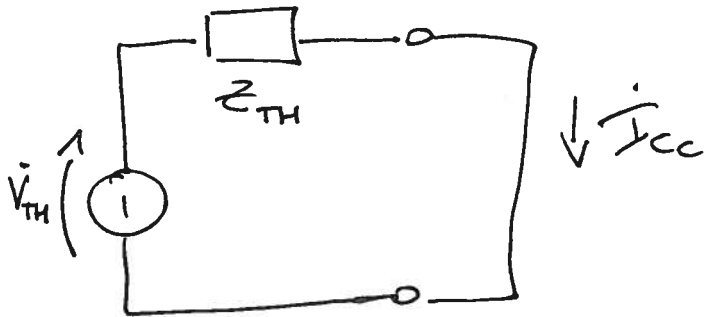
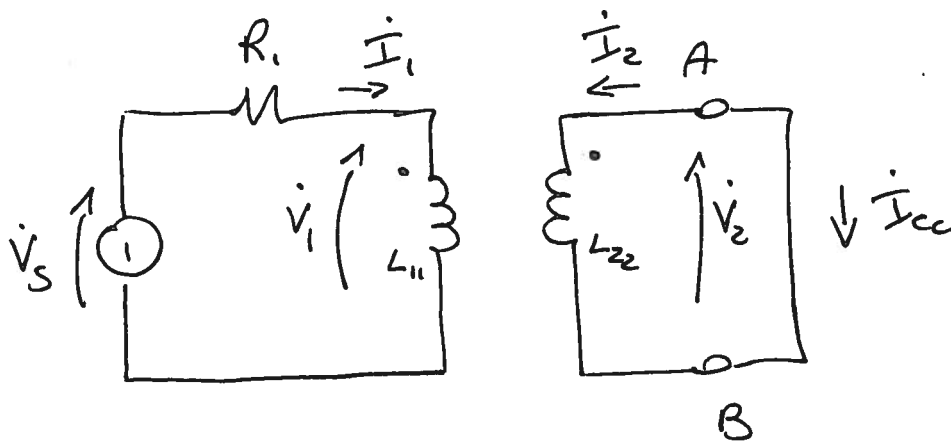
$$\dot{V}_{TH} = Z_{TH} \dot{I}_{cc} \Rightarrow Z_{TH} = \frac{\dot{V}_{TH}}{\dot{I}_{cc}}$$



$$\dot{I}_2 = -\dot{I}_{cc} \quad , \quad \dot{V}_1 = \dot{V}_S - R_1 \dot{I}_1$$

$$\dot{V}_2 = 0$$

$$\begin{cases} \dot{V}_1 = jX_{11} \dot{I}_1 - jX_m \dot{I}_{cc} \\ 0 = jX_m \dot{I}_1 - jX_{22} \dot{I}_{cc} \end{cases}$$

$$\dot{I}_1 = \frac{X_{22}}{X_m} \dot{I}_{cc}$$

$$\dot{V}_S = (R_1 + jX_{11}) \dot{I}_1 - jX_m \dot{I}_{cc}$$

$$\dot{V}_S = \left[ (R_1 + jX_{11}) \frac{X_{22}}{X_m} - jX_m \right] \dot{I}_{cc}$$


$$\dot{I}_{cc} = \frac{X_m \dot{V}_S}{X_{22}(R_1 + jX_{11}) - jX_m^2}$$

$$Z_{TH} = \frac{\dot{V}_{TH}}{\dot{I}_{cc}} = \frac{jX_m \dot{V}_S}{R_1 + jX_{11}} \frac{X_{22}(R_1 + jX_{11}) - jX_m^2}{X_m \dot{V}_S}$$

$$= \frac{jX_{22}(R_1 + jX_{11}) + X_m^2}{R_1 + jX_{11}}$$

$$= \frac{X_m^2 - X_{11}X_{22} + jR_1X_{22}}{R_1 + jX_{11}}$$

ES 51

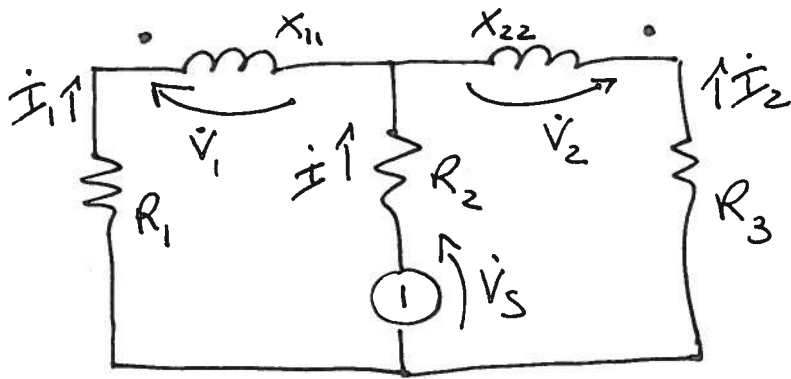

$$\dot{V}_S = 10V$$

$$R_1 = R_3 = 1\Omega$$

$$R_2 = 2\Omega$$

$$X_{11} = X_{22} = 2\Omega$$

$$X_m = 1\Omega$$

$$\dot{I} = ?$$

$$\begin{cases} \dot{V}_1 = jX_{11}\dot{I}_1 + jX_m\dot{I}_2 \\ \dot{V}_2 = jX_m\dot{I}_1 + jX_{22}\dot{I}_2 \end{cases}$$

$$\dot{I} = -(\dot{I}_1 + \dot{I}_2)$$

$$\dot{V}_S - R_2\dot{I} + \dot{V}_1 + R_1\dot{I}_1 = 0$$

$$\dot{V}_S - R_2\dot{I} + \dot{V}_2 + R_3\dot{I}_2 = 0$$

~~$$\dot{V}_1 = R_2\dot{I} - R_1\dot{I}_1 - \dot{V}_S = jX_{11}\dot{I}_1 + jX_m\dot{I}_2$$~~

$$\dot{V}_2 = R_2\dot{I} - R_3\dot{I}_2 - \dot{V}_S = jX_m\dot{I}_1 + jX_{22}\dot{I}_2$$

$$\dot{V}_S + (R_1 + R_2 + jX_{11})\dot{I}_1 + (R_2 + jX_m)\dot{I}_2 = 0$$

$$\dot{V}_S + (R_2 + jX_m)\dot{I}_1 + (R_2 + R_3 + jX_{22})\dot{I}_2 = 0$$

$$(3 + j2)\dot{I}_1 + (2 + j)\dot{I}_2 = -10$$


$$(2 + j)\dot{I}_1 + (3 + j2)\dot{I}_2 = -10$$

Risolvere

$$\dot{I}_1 = \dot{I}_2 = -1,471 + j0,8824 \text{ A}$$

$$\dot{I} = 2,941 - j1,765 \text{ A}$$

ES 52

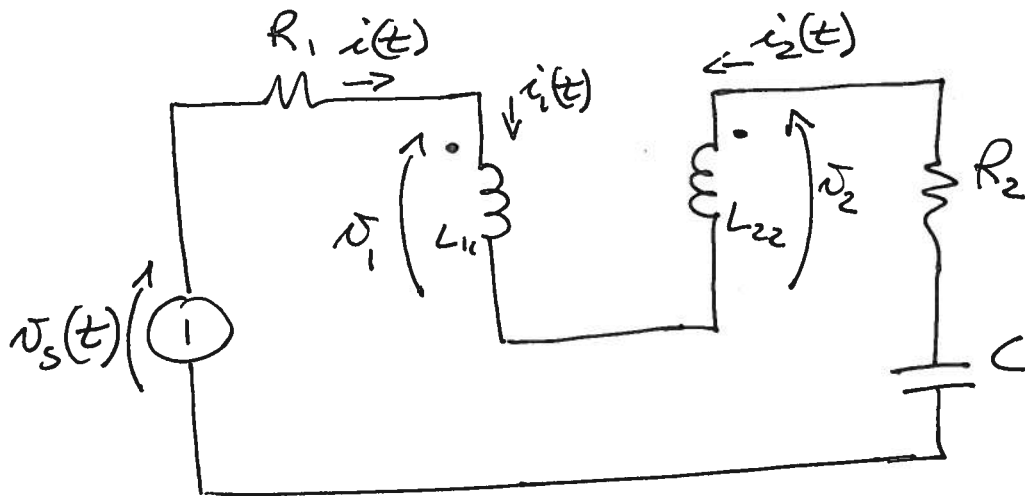

$$v_s(t) = 100\sqrt{2} \cos(\omega t) \text{ V}$$

$$\omega = 1000 \text{ rad/s}$$

$$R_1 = 2 \Omega$$

$$L_{11} = 3 \text{ mH}$$

$$i(t) = ?$$

$$R_2 = 3 \Omega$$

$$L_{22} = 2 \text{ mH}$$

$$C = \frac{1}{5} \text{ mF}$$

$$L_m = 2 \text{ mH}$$

$$X_C = -5 \Omega$$

$$X_{22} = 2 \Omega$$

$$\dot{V}_S = 100 \text{ V}$$

$$X_{11} = 3 \Omega$$

$$X_m = 2 \Omega$$

$$\dot{I} = \dot{I}_1 = -\dot{I}_2$$

$$\dot{V}_S = R_1 \dot{I} + \dot{V}_1 - \dot{V}_2 + (R_2 + jX_C) \dot{I}$$


$$\dot{V}_1 = jX_{11} \dot{I}_1 + jX_m \dot{I}_2 = j(X_{11} - X_m) \dot{I}$$

$$\dot{V}_2 = jX_m \dot{I}_1 + jX_{22} \dot{I}_2 = j(X_m - X_{22}) \dot{I}$$

$$\dot{V}_S = [R_1 + R_2 + j(X_{11} - 2X_m + X_{22}) + jX_c] \dot{I}$$

Il mutuo induttore, infatti, è in serie contravversa.

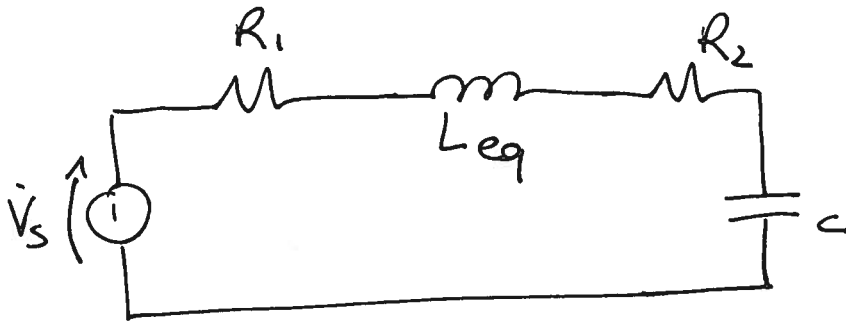Il circuito potrebbe essere ridisegnato così:



$$X_{eq} = X_{11} + X_{22} - 2X_m = 1 \Omega$$

Risolvendo


$$\dot{I} = 15,62 \exp(j0,675) \text{ A}$$

$$i(t) = \operatorname{Re} \{ \sqrt{2} \dot{I} \exp(j\omega t) \} \text{ A}$$

$$= 22,086 \cos(\omega t + 0,675) \text{ A}$$



ES 53

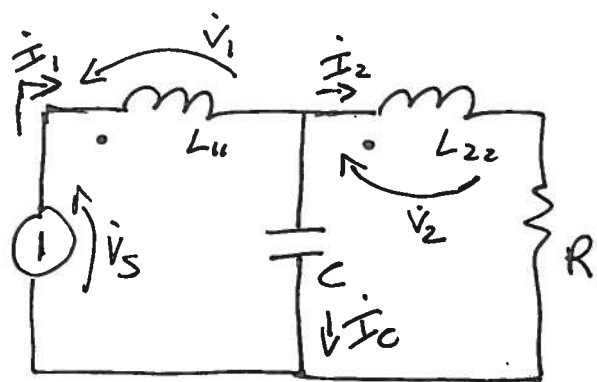

$$V_s = 10 \text{ V rms}$$

$$L_{11} = 3 \text{ H}$$

$$L_{22} = 2 \text{ H}$$

$$L_m = \cancel{1} 1 \text{ H} \quad C = \frac{1}{6} \text{ F}$$

$$R = 4 \, \Omega$$

$$\omega = 3 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

Calcolare le potenze  
attive e le potenze  
reattive erogate dal  
generatore di tensione.

$$X_{11} = 9 \, \Omega \quad X_m = 3 \, \Omega$$

$$X_{22} = 6 \, \Omega \quad X_C = -2 \, \Omega$$

$$\begin{cases} \dot{V}_1 = jX_{11}\dot{I}_1 + jX_m\dot{I}_2 \\ \dot{V}_2 = jX_m\dot{I}_1 + jX_{22}\dot{I}_2 \end{cases}$$

$$\dot{I}_C = \dot{I}_1 - \dot{I}_2$$

$$\dot{V}_C = jX_C\dot{I}_C$$

$$\begin{cases} \dot{V}_C - \dot{V}_2 - R\dot{I}_2 = 0 \\ \dot{V}_C + \dot{V}_1 - \dot{V}_s = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} jX_C\dot{I}_C - jX_m\dot{I}_1 - jX_{22}\dot{I}_2 - R\dot{I}_2 = 0 \\ jX_C\dot{I}_C + jX_{11}\dot{I}_1 + jX_m\dot{I}_2 - \dot{V}_s = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} j(x_c - x_m) \dot{I}_1 - [R + j(x_c + x_{22})] \dot{I}_2 = 0 \\ j(x_c + x_{11}) \dot{I}_1 + j(x_m - x_c) \dot{I}_2 - \dot{V}_s = 0 \end{cases}$$

$$\dot{I}_2 = \frac{j(x_c - x_m)}{R + j(x_c + x_{22})} \dot{I}_1 = \alpha \dot{I}_1$$


$$\dot{I}_1 = \frac{\dot{V}_s}{j(x_{11} + x_c) + j\alpha(x_m - x_c)} = 0,903 - j9,848 \text{ A}$$

$$\bar{S} = \dot{V}_s \dot{I}_1^* = 9,03 + j8,48 \text{ VA}$$

$$P_{V_s} = 9,03 \text{ W}$$

$$Q_{V_s} = 8,48 \text{ VAR}$$

ES 54

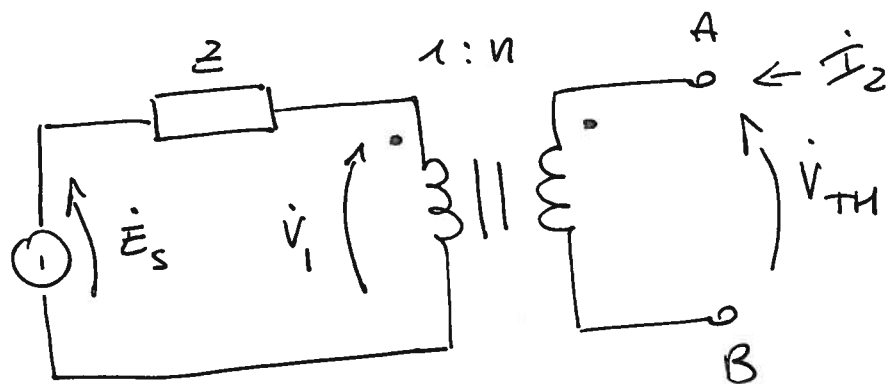


Determinare l'equivalente di Thévenin del bipolo di figura

$$\dot{I}_2 = 0 \quad \dot{I}_1 = -n \dot{I}_2 = 0 \Rightarrow \dot{V}_1 = \dot{E}_s$$

$$\dot{V}_2 = n \dot{V}_1 = n \dot{E}_s = \dot{V}_{TH}$$

Impedenze equivalente

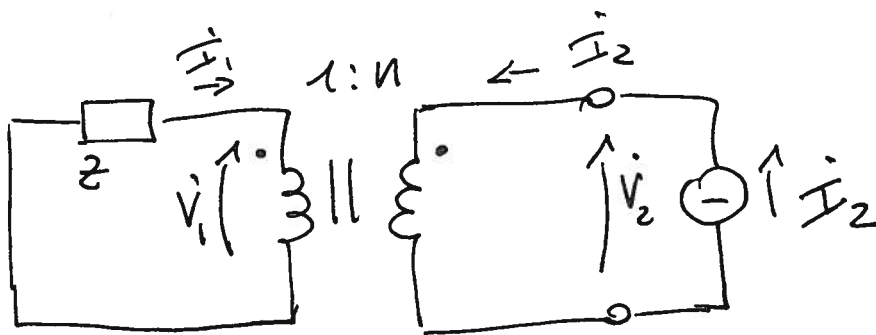


$$\dot{I}_1 = -n \dot{I}_2$$


$$\dot{V}_1 = -Z \dot{I}_1 = n Z \dot{I}_2$$

$$\dot{V}_2 = n \dot{V}_1 = n^2 Z \dot{I}_2$$

$$Z_{TH} = \frac{\dot{V}_2}{\dot{I}_2} = n^2 Z$$

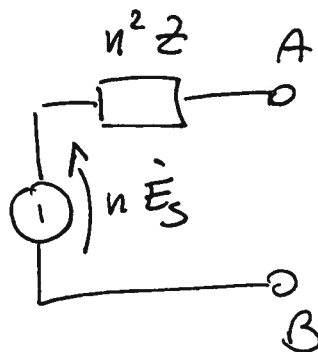

ES 55

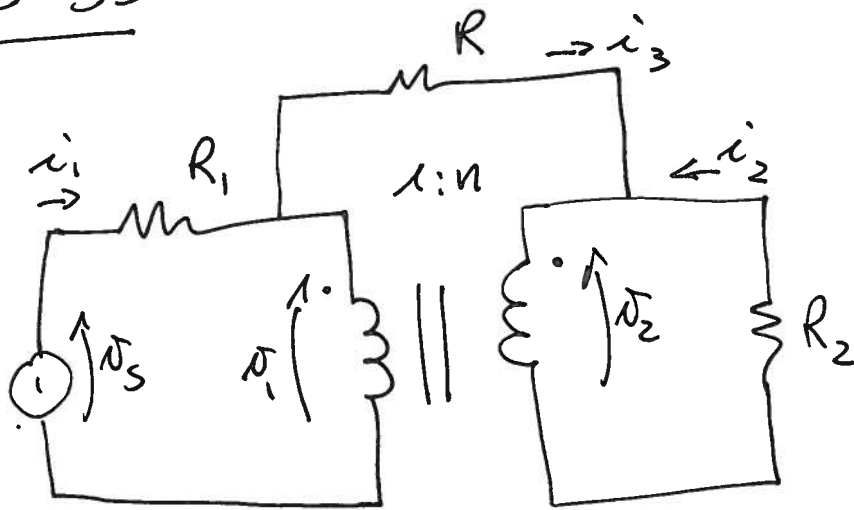

Ricavare i valori di  $v_1$ ,  $v_2$ ,  $i_1$  e  $i_2$

$$i_3 = 0$$

per cui

$$\begin{cases} v_S = R_1 i_1 + v_1 \\ v_2 = -R_2 i_2 \end{cases} \quad \begin{cases} v_2 = n v_1 \\ i_2 = -\frac{1}{n} i_1 \end{cases}$$

$$n v_1 = \frac{R_2}{n} i_1 \Rightarrow v_1 = \frac{R_2 i_1}{n^2}$$


$$v_S = R_1 i_1 + \frac{R_2}{n^2} i_1 \Rightarrow i_1 = \frac{n^2 v_S}{R_2 + n^2 R_1}$$

$$v_1 = \frac{R_2 v_S}{R_2 + n^2 R_1}$$

$$i_2 = -\frac{n v_S}{R_2 + n^2 R_1}$$

$$v_2 = \frac{n R_2 v_S}{R_2 + n^2 R_1}$$

ES 56

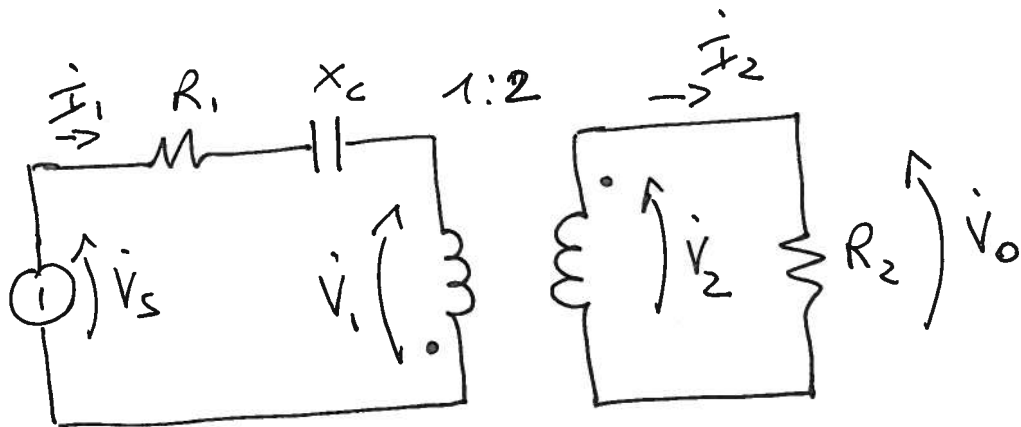

$$\dot{V}_S = 120V$$

$$R_1 = 4\Omega \quad X_C = -6\Omega$$

$$R_2 = 20\Omega$$

calcolare  $\dot{I}_1$ ,  $\dot{V}_0$ ,  $\overline{S}_{V_S}$

$$\begin{cases} \dot{I}_2 = -\frac{1}{n} \dot{I}_1 \\ \dot{V}_2 = -n \dot{V}_1 \end{cases}$$

$$\dot{V}_1 = \frac{R_2}{n^2} \dot{I}_1$$

$$\dot{V}_1 + (R_1 + jX_C) \dot{I}_1 = \dot{V}_S$$

$$\dot{V}_S - (R_1 + jX_C) \dot{I}_1 = \frac{R_2}{n^2} \dot{I}_1$$


$$\dot{I}_1 = \frac{\dot{V}_S}{R_1 + \frac{R_2}{n^2} + jX_C} = 9,231 + j6,154 \text{ A}$$

$$\dot{I}_2 = -\frac{1}{n} \dot{I}_1 = -4,615 - j3,077 \text{ A}$$

$$\dot{V}_0 = R_2 \dot{I}_2 = -92,31 - j61,54 \text{ V}$$

$$\overline{S}_{V_S} = \dot{V}_S \dot{I}_1^* = 1107 - j738,4 \text{ VA}$$

ES 57

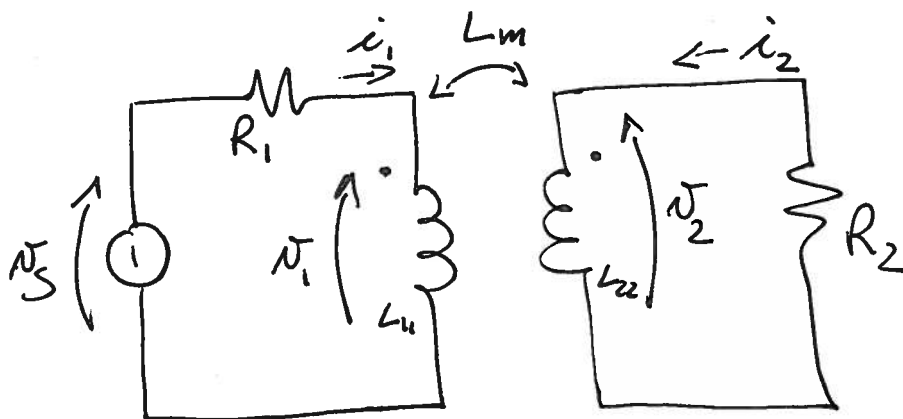

$$v_s(t) = 100\sqrt{2} \cos(100t) \text{ V}$$

$$R_1 = 2 \Omega$$

$$R_2 = 200 \Omega$$

$$L_{11} = 0,4 \text{ H}$$

$$L_{22} = 1,6 \text{ H}$$

$$L_m = 0,6 \text{ H}$$

Determinare il valore  
della corrente  $i_1(t)$  erogata  
dal generatore di Tensione  
 $v_s(t)$ .

$$v_s(t) \rightarrow \dot{V}_S = 100 \text{ V}$$

$$\omega = 100 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

$$X_{11} = \omega L_{11} = 40 \Omega$$

$$X_{22} = \omega L_{22} = 160 \Omega$$

$$X_m = \omega L_m = 60 \Omega$$

$$\begin{cases} \dot{V}_1 = jX_{11} \dot{I}_1 + jX_m \dot{I}_2 \\ \dot{V}_2 = jX_m \dot{I}_1 + jX_{22} \dot{I}_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dot{V}_S - R_1 \dot{I}_1 - \dot{V}_1 = 0 \\ \dot{V}_2 + R_2 \dot{I}_2 = 0 \end{cases}$$

$$jX_m \dot{I}_1 + jX_{22} \dot{I}_2 + R_2 \dot{I}_2 = 0$$

$$\dot{I}_2 = - \frac{jX_m}{R_2 + jX_{22}} \dot{I}_1 = \alpha \dot{I}_1$$

$$\alpha = -0,1463 - j0,1829$$

$$\dot{V}_S - R_1 \dot{I}_1 - jX_{11} \dot{I}_1 + j\alpha X_m \dot{I}_1 = 0$$

$$\begin{aligned} \dot{I}_1 &= \frac{\dot{V}_S}{R_1 + j(X_{11} + \alpha X_m)} = 1,135 - j2,7313 \text{ A} \\ &= 2,9578 \exp(-j1,1769) \text{ A} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} i_1(t) &= \operatorname{Re} \{ \sqrt{2} \dot{I}_1 \exp(j\omega t) \} = ~~4,183 \cos(100t)~~ \\ &= 4,183 \cos(100t - 1,1769) \text{ A} \end{aligned}$$