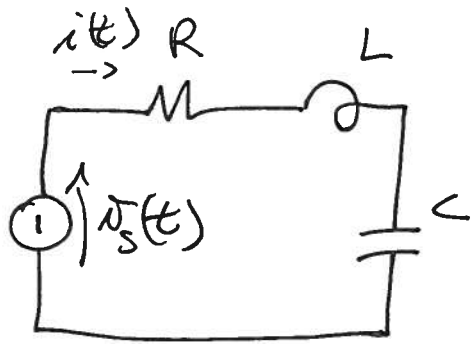


ES 39



$$v_s(t) = \sqrt{2} \cdot 100 \cos(1000t) \text{ V}$$

$$R = 10 \Omega$$

$$L = 20 \text{ mH}$$

$$C = 100 \mu\text{F}$$

Verificare che le potenze complesse si conservano

$$\dot{V}_s = 100 \text{ V}, \quad \omega = 1000 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

$$X_L = \omega L = 20 \Omega$$

$$X_C = -\frac{1}{\omega C} = -10 \Omega$$

$$\dot{I} = \frac{\dot{V}_s}{R + j(X_L + X_C)} = 5 - j5 \text{ A}$$

$$\dot{V}_R = R \dot{I} = 50 - j50 \text{ V}$$

$$\dot{V}_L = jX_L \dot{I} = 100 + j100 \text{ V}$$


$$\dot{V}_C = jX_C \dot{I} = -50 - j50 \text{ V}$$

$$\bar{S}_{V_s} = \dot{V}_s \dot{I}^* = 500 + j500 \text{ VA}$$

$$\bar{S}_R = \dot{V}_R \dot{I}^* = 500 \text{ VA} \quad \bar{S}_C = \dot{V}_C \dot{I}^* = -j500 \text{ VA}$$

$$\bar{S}_L = \dot{V}_L \dot{I}^* = j1000 \text{ VA} \quad \bar{S}_R + \bar{S}_L + \bar{S}_C = 500 + j500 \text{ VA} = \bar{S}_{V_s}$$

ES 40

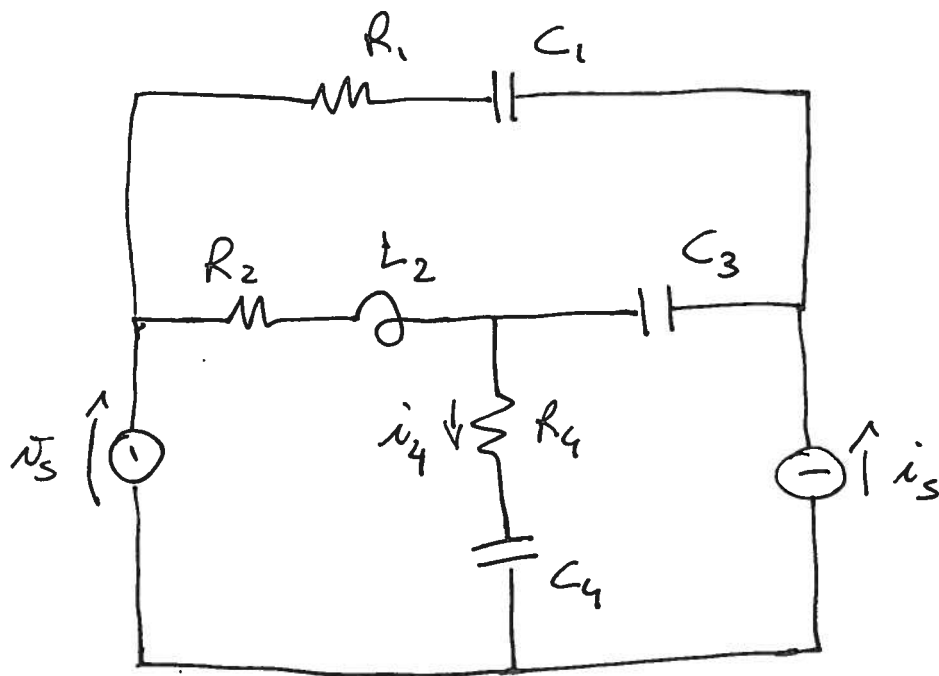

$$R_1 = R_2 = R_4 = 1 \Omega$$

$$L_2 = 1 \text{ H}$$

$$C_1 = C_3 = C_4 = 1 \text{ F}$$

$$\omega_1 = 1 \text{ rad/s}$$

$$\omega_2 = 2 \text{ rad/s}$$


$$v_s(t) = 4\sqrt{2} \cos\left(\omega_1 t + \frac{\pi}{4}\right) \text{ V}$$

$$i_s(t) = 5 \cos\left(\omega_2 t + \frac{\pi}{2}\right) \text{ A}$$

Calcolare la potenza erogata da R_4 .

$$\underline{i_s(t) = 0}$$
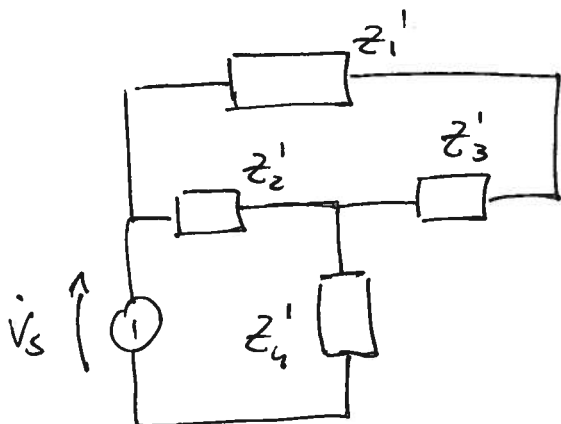
$$v_s(t) \rightarrow \dot{V}_s = 4 \exp\left(j \frac{\pi}{4}\right) \text{ V} = 2(\sqrt{2} + j\sqrt{2}) \text{ V}$$




$$z'_1 = R_1 - j \frac{1}{\omega_1 C_1} = 1 - j \Omega$$

$$z'_2 = R_2 + j \omega_1 L_2 = 1 + j \Omega$$

$$z'_3 = -j \frac{1}{\omega_1 C_3} = -j \Omega$$
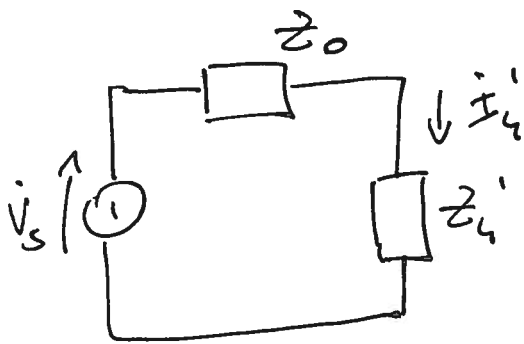
$$z'_4 = R_4 - j \frac{1}{\omega_1 C_4} = 1 - j \Omega$$



$$z_0 = (z_1' + z_3') \parallel z_2'$$

$$= \frac{z_2' (z_1' + z_3')}{z_1' + z_2' + z_3'} = \frac{7+j}{5} \Omega$$

$$\dot{I}_4' = \frac{\dot{V}_s}{z_0 + z_4'} = \frac{4+j4}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\frac{7+j}{5} + 1-j} \text{ A} = \frac{1+j2}{\sqrt{2}} \text{ A}$$


$$|\dot{I}_4'| = \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{2}}$$

$$\arg(\dot{I}_4') = \arctan\left(\frac{2}{1}\right) = 1.11 \text{ rad}$$

$$i_4'(t) = \sqrt{5} \cos(\omega_1 t + 1.11)$$

$$\underline{v_s(t) = 0}$$
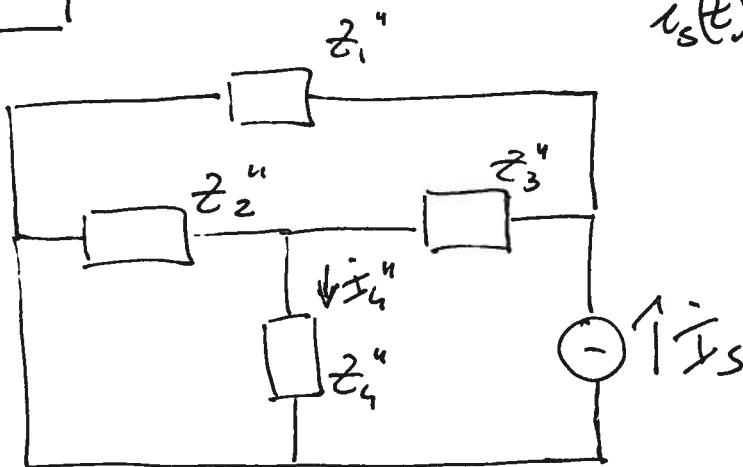
$$i_s(t) \rightarrow \dot{I}_s = j \frac{5}{\sqrt{2}} \text{ A}$$




$$z_1'' = R_1 - j \frac{1}{\omega_2 C_1} = 1 - j \frac{1}{2} \Omega$$

$$z_2'' = R_2 + j \omega_2 L_2 = 1 + j2 \Omega$$

$$z_3'' = -j \frac{1}{\omega_2 C_3} = -j \frac{1}{2} \Omega$$
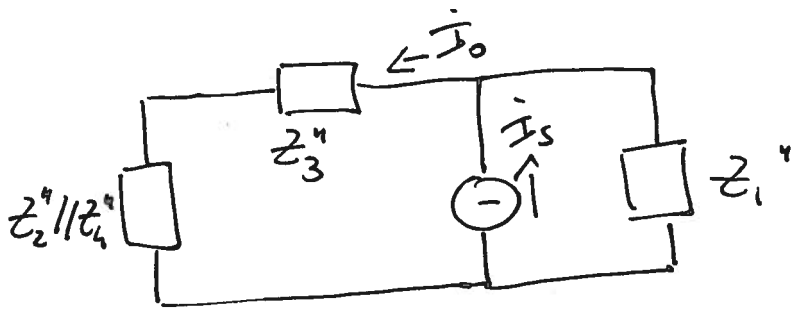
$$z_4'' = R_4 - j \frac{1}{\omega_2 C_4} = 1 - j \frac{1}{2} \Omega$$



$$z_0'' = z_2'' \parallel z_4'' + z_3 = 1 - j\frac{1}{2} \Omega$$

$$\dot{I}_0'' = \dot{I}_s \frac{\frac{1}{z_0''}}{\frac{1}{z_0''} + \frac{1}{z_1''}} = j \frac{5}{2\sqrt{2}} \text{ A}$$

$$\dot{I}_4'' = \dot{I}_0'' \frac{z_2''}{z_2'' + z_4''} = \frac{-1 + j2}{\sqrt{2}} \text{ A}$$

$$|\dot{I}_4''| = \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{2}} \text{ A}$$

$$i_4''(t) = \sqrt{5} \cos(\omega_2 t + 2.03)$$

$$\arg(\dot{I}_4'') = 2.03 \text{ rad}$$

$$i_4(t) = \sqrt{5} \cos(\omega_1 t + 1.11) + \sqrt{5} \cos(\omega_2 t + 2.03)$$


$$= \sqrt{5} [\cos(t + 1.11) + \cos(2t + 2.03)]$$

$$P_4' = R_4 |\dot{I}_4'|^2 = \frac{5}{2} \text{ W}$$

$$P_4'' = R_4 |\dot{I}_4''|^2 = \frac{5}{2} \text{ W}$$

$$P_4 = P_4' + P_4'' = 5 \text{ W}$$

ES 45

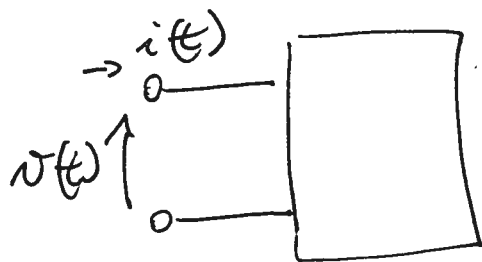

$$v(t) = 100\sqrt{2} \cos(\omega t) \text{ V}$$

$$P = 1,2 \text{ kW}$$

$$\cos \varphi = 0,6$$

$$i(t) = ?$$

$$P = V I \cos \varphi \Rightarrow I = \frac{P}{V \cos \varphi} = 20 \text{ A}$$

$$\dot{V} = 100 \text{ V}$$

$$V = 100 \text{ V}$$

$$\varphi_V = 0 \text{ rad}$$

$$\varphi = \varphi_V - \varphi_I = -\varphi_I$$


$$\cos \varphi = 0,6 \quad \varphi = \pm 0,9272 \text{ rad}$$

$$i(t) = 20\sqrt{2} \cos(\omega t \pm 0,9272) \text{ A}$$

BIPOLO OHMICO-CAPACITIVO

corrente in anticipo sulle tensione


$$\varphi_I = 0,9272 \text{ rad}$$

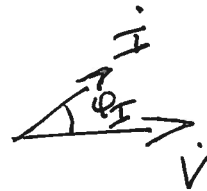


BIPOLO OHMICO-INDUTTIVO

corrente è in ritardo sulle tensione

$$\varphi_I = -0,9272 \text{ rad}$$

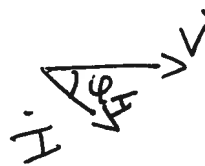

ES 46

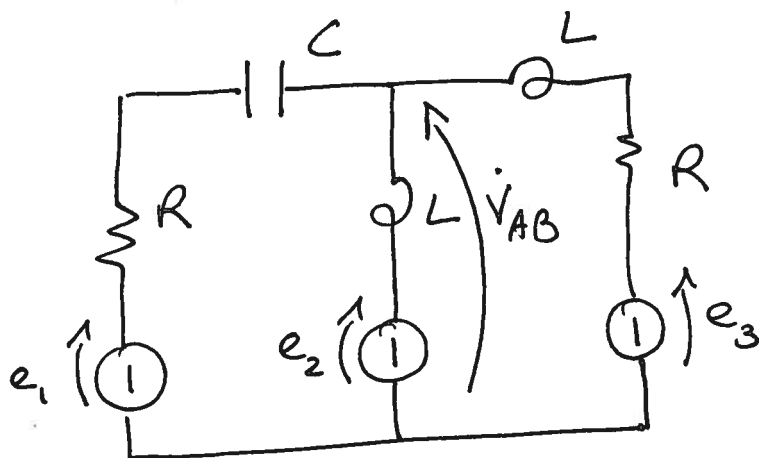

Calcolare le potenze erogate dai generatori.

$$Z_1 = R + jX_C = 1 - j \Omega$$

$$Z_2 = j\omega L = jX_L = j \Omega$$

$$Z_3 = R + jX_L = 1 + j \Omega$$

$$R = 1 \Omega$$


$$X_L = \omega L = 1 \Omega$$

$$X_C = -\frac{1}{\omega C} = -1 \Omega$$

$$\dot{E}_1 = 2 \text{ V}$$

$$\begin{aligned} \dot{E}_2 &= \sqrt{2} \exp\left(-j\frac{\pi}{4}\right) \text{ V} \\ &= 1 - j \text{ V} \end{aligned}$$
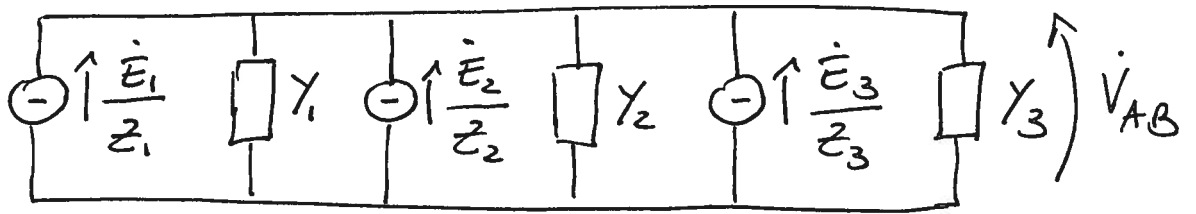
$$\dot{E}_3 = 2 \exp\left(j\frac{\pi}{2}\right) \text{ V} = j2 \text{ V}$$




$$Y_1 = \frac{1}{z_1} = \frac{1}{2} + j\frac{1}{2} S$$

$$Y_2 = \frac{1}{z_2} = -j S$$

$$Y_3 = \frac{1}{z_3} = \frac{1}{2} - j\frac{1}{2} S$$
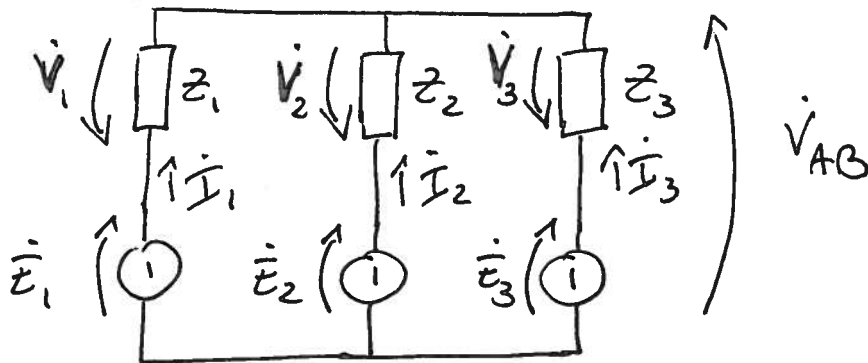
$$\dot{V}_{AB} = \frac{\frac{\dot{E}_1}{z_1} + \frac{\dot{E}_2}{z_2} + \frac{\dot{E}_3}{z_3}}{Y_1 + Y_2 + Y_3} = j V$$



$$\dot{V}_1 = \dot{E}_1 - \dot{V}_{AB} = 2 - j V$$

$$\dot{V}_2 = \dot{E}_2 - \dot{V}_{AB} = 1 - j2 V$$

$$\dot{V}_3 = \dot{E}_3 - \dot{V}_{AB} = j V$$

$$\dot{I}_1 = Y_1 \dot{V}_1 = \frac{3}{2} + j\frac{1}{2} A$$

$$\dot{I}_2 = Y_2 \dot{V}_2 = -2 - j A$$

$$\dot{I}_3 = Y_3 \dot{V}_3 = \frac{1}{2} + j\frac{1}{2} A$$

$$\bar{A}_1 = \dot{E}_1 \dot{I}_1^* = 3 - j \text{ VA}$$

$$\bar{A}_2 = \dot{E}_2 \dot{I}_2^* = -1 + j3 \text{ VA}$$

$$\bar{A}_3 = \dot{E}_3 \dot{I}_3^* = 1 + j \text{ VA}$$

$$P_1 = \operatorname{Re} \{ \bar{A}_1 \} = 3 \text{ W}$$

$$Q_1 = \operatorname{Im} \{ \bar{A}_1 \} = -1 \text{ VAR}$$

$$P_2 = \operatorname{Re} \{ \bar{A}_2 \} = -1 \text{ W}$$


$$Q_2 = \operatorname{Im} \{ \bar{A}_2 \} = 3 \text{ VAR}$$

$$P_3 = \operatorname{Re} \{ \bar{A}_3 \} = 1 \text{ W}$$

$$Q_3 = \operatorname{Im} \{ \bar{A}_3 \} = 1 \text{ VAR}$$

potenze EROGATE

ES 47

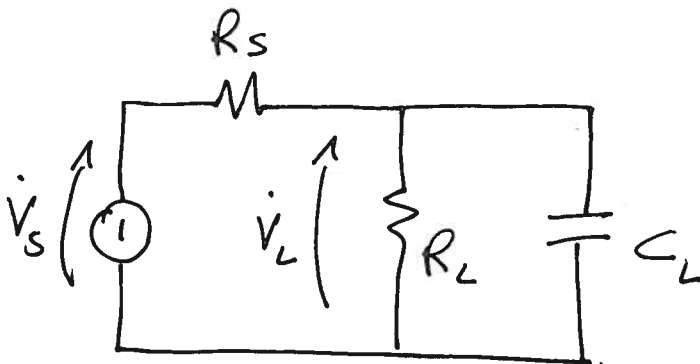

$$V_s = 220 \text{ V rms}$$

$$R_s = 2 \Omega$$

$$R_L = 16 \Omega$$

$$C = 100 \mu\text{F}$$

$$f = 50 \text{ Hz}$$

calcolare la potenza attiva
assorbita dal carico $R_L \parallel C_L$

$$Z_L = \left(-j \frac{1}{\omega C_L} \right) \parallel R_L = \frac{-j \frac{R_L}{\omega C_L}}{R_L - j \frac{1}{\omega C_L}} = 12,77 - j 6,42 \Omega$$

$$\dot{V}_L = \dot{V}_S \frac{Z_L}{R_S + Z_L} = 194,9 - j10,88 \text{ V}$$

$$= 195,25 \exp(-j0,0558) \text{ V}$$

$$\dot{I}_L = \frac{\dot{V}_S}{R_S + Z_L} = 12,52 + j5,444 \text{ A}$$

$$= 13,658 \exp(j0,41) \text{ A}$$


$$P_L = \operatorname{Re} \{ \dot{V}_L \dot{I}_L^* \} = 2,3827 \text{ kW}$$

oppure

$$\varphi_V - \varphi_I = \varphi = -0,0558 - 0,41 = -0,4658 \text{ rad}$$

$$P_L = V_L I_L \cos \varphi = 2,3827 \text{ kW}$$

ES 48

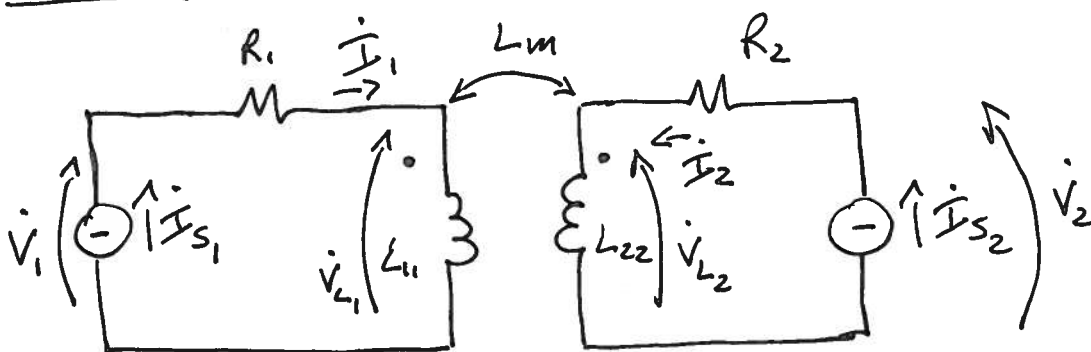

$$L_{11} = 0,5 \text{ H}$$

$$R_1 = 2 \Omega$$

$$\dot{I}_{S_1} = 4 \text{ A}$$

$$L_{22} = 1 \text{ H}$$

$$R_2 = 4 \Omega$$

$$\dot{I}_{S_2} = 5 \exp(-j\frac{\pi}{2}) \text{ A}$$

$$L_m = 0,3 \text{ H}$$

$$\omega = 3 \text{ rad/s}$$

Calcolare \dot{V}_1 e \dot{V}_2

$$\begin{cases} \dot{V}_{L_1} = j\omega L_{11} \dot{I}_{S_1} + j\omega L_m \dot{I}_{S_2} \\ \dot{V}_{L_2} = j\omega L_m \dot{I}_{S_1} + j\omega L_{22} \dot{I}_{S_2} \end{cases}$$


$$\dot{V}_1 = R_1 \dot{I}_{S_1} + \dot{V}_{L_1} = (R_1 + j\omega L_{11}) \dot{I}_{S_1} + j\omega L_m \dot{I}_{S_2}$$

$$\dot{V}_2 = R_2 \dot{I}_{S_2} + \dot{V}_{L_2} = j\omega L_m \dot{I}_{S_1} + (R_2 + j\omega L_{22}) \dot{I}_{S_2}$$

$$\dot{V}_1 = 12,5 + j6 \text{ V}$$

$$\dot{V}_2 = 15 - j16,4 \text{ V}$$

ES 49

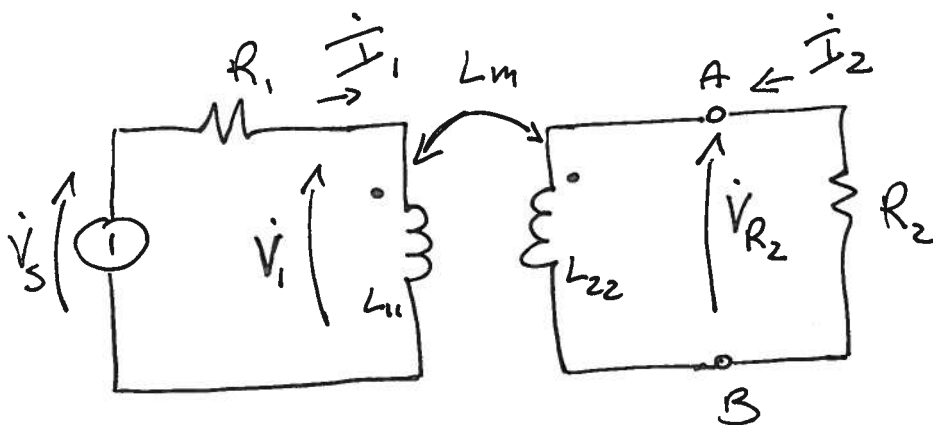

$$\dot{V}_S = 2,5 + j3,5 \text{ V}$$

$$X_{11} = 6 \Omega$$

$$X_{22} = 12 \Omega$$


$$X_m = 8 \Omega$$

$$R_1 = 8 \Omega$$

$$R_2 = 12 \Omega$$

Calcolare i parametri del circuito equivalente di Thévenin ai morsetti A-B e la Tensione \dot{V}_{R_2} ai capi del resistore R_2 .

$$\dot{V}_{TH}$$

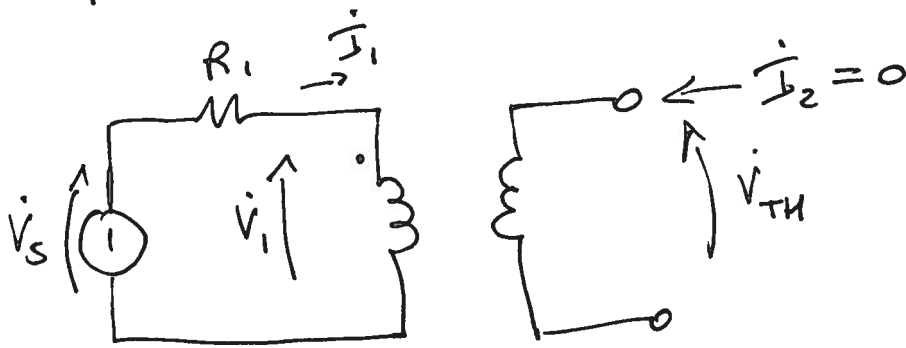


$$\dot{V}_1 = jX_{11} \dot{I}_1$$

$$\dot{V}_S = R_1 \dot{I}_1 + jX_{11} \dot{I}_1 = (R_1 + jX_{11}) \dot{I}_1$$

$$\dot{I}_1 = \frac{\dot{V}_S}{R_1 + jX_{11}}$$

$$\dot{V}_2 = \dot{V}_{TH} = jX_m \dot{I}_1 = jX_m \frac{\dot{V}_S}{R_1 + jX_{11}} = -0,4 + j2,8 \text{ V}$$

$$Z_{TH}$$

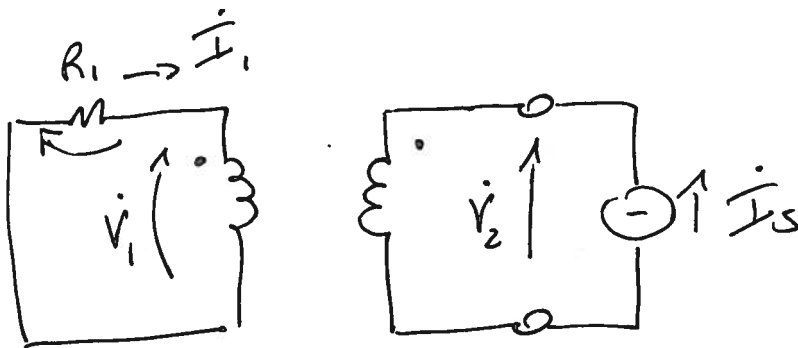

$$\dot{V}_1 = -R_1 \dot{I}_1$$

$$\begin{cases} \dot{V}_1 = jX_{11} \dot{I}_1 + jX_m \dot{I}_S \\ \dot{V}_2 = jX_m \dot{I}_1 + jX_{22} \dot{I}_S \end{cases}$$

$$(-R_1 - jX_{11})\dot{I}_1 = jX_m \dot{I}_S$$


$$\dot{V}_2 = jX_m \frac{jX_m}{-R_1 - jX_{11}} \dot{I}_S + jX_{22} \dot{I}_S$$

$$= \left[\frac{X_m^2}{R_1 + jX_{11}} + jX_{22} \right] \dot{I}_S$$

$$Z_{TH} = \frac{\dot{V}_2}{\dot{I}_S} = \frac{X_m^2 + jX_{22}(R_1 + jX_{11})}{R_1 + jX_{11}} =$$

$$= \frac{X_m^2 - X_{11}X_{22} + jR_1X_{22}}{R_1 + jX_{11}}$$


$$= 5,12 + j8,16 \Omega$$

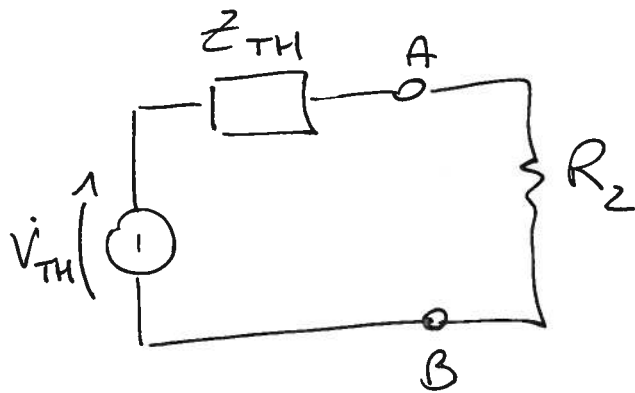


$$\dot{V}_{R_2} = \dot{V}_{TH} \frac{R_2}{Z_{TH} + R_2} = 0,534 + j1,708 V$$

$Z_{TH} \rightarrow$ calcolate usando la corrente di corto circuito \dot{I}_{cc}

In fatti

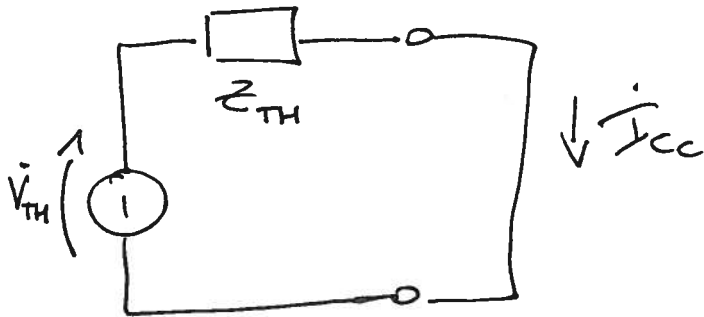
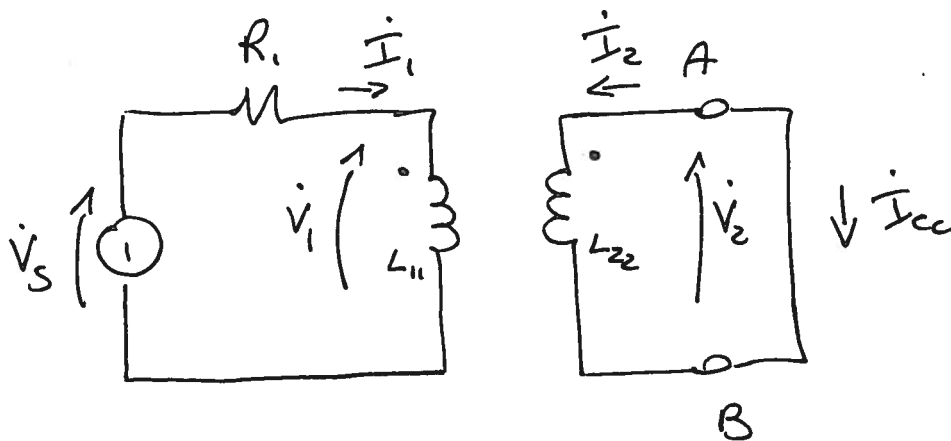
$$\dot{V}_{TH} = Z_{TH} \dot{I}_{cc} \Rightarrow Z_{TH} = \frac{\dot{V}_{TH}}{\dot{I}_{cc}}$$



$$\dot{I}_2 = -\dot{I}_{cc} \quad , \quad \dot{V}_1 = \dot{V}_S - R_1 \dot{I}_1$$

$$\dot{V}_2 = 0$$

$$\begin{cases} \dot{V}_1 = jX_{11} \dot{I}_1 - jX_m \dot{I}_{cc} \\ 0 = jX_m \dot{I}_1 - jX_{22} \dot{I}_{cc} \end{cases}$$

$$\dot{I}_1 = \frac{X_{22}}{X_m} \dot{I}_{cc}$$

$$\dot{V}_S = (R_1 + jX_{11}) \dot{I}_1 - jX_m \dot{I}_{cc}$$

$$\dot{V}_S = \left[(R_1 + jX_{11}) \frac{X_{22}}{X_m} - jX_m \right] \dot{I}_{cc}$$


$$\dot{I}_{cc} = \frac{X_m \dot{V}_S}{X_{22}(R_1 + jX_{11}) - jX_m^2}$$

$$Z_{TH} = \frac{\dot{V}_{TH}}{\dot{I}_{cc}} = \frac{jX_m \dot{V}_S}{R_1 + jX_{11}} \frac{X_{22}(R_1 + jX_{11}) - jX_m^2}{X_m \dot{V}_S}$$

$$= \frac{jX_{22}(R_1 + jX_{11}) + X_m^2}{R_1 + jX_{11}}$$

$$= \frac{X_m^2 - X_{11}X_{22} + jR_1X_{22}}{R_1 + jX_{11}}$$

ES 50

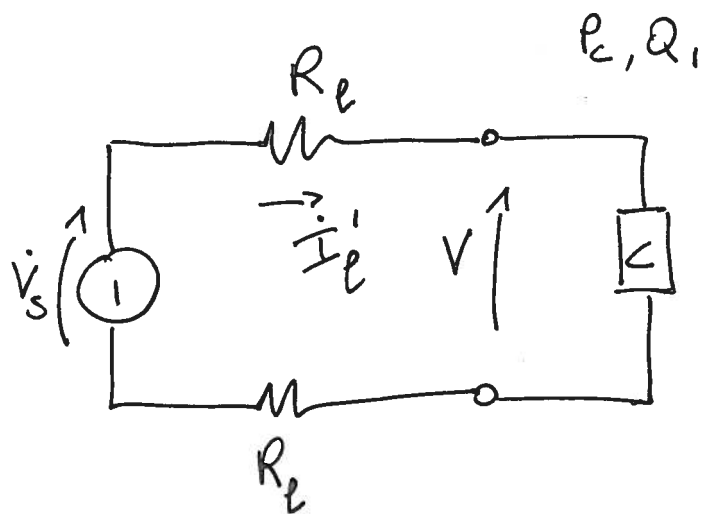

$$P_\ell = 1 \text{ kW}$$


$$\cos \varphi_1 = 0,7 \text{ in ritardo}$$

$$R_\ell = 0,5 \Omega \quad f = 50 \text{ Hz}$$

$$V = 220 \text{ V rms}$$

Rifasare il carico con un condensatore in parallelo in modo da aumentare il fattore di potenza a $\cos \varphi_2 = 0,95$.

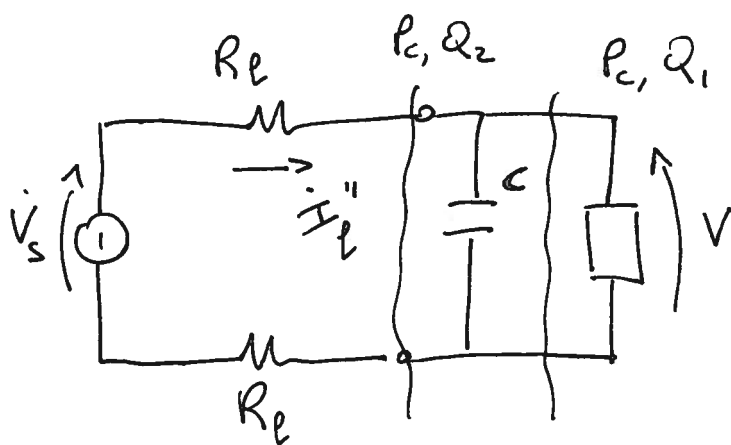
Calcolare inoltre le correnti di linea I_ℓ prima e dopo il rifasamento.



$$Q_2 = Q_1 + Q_c$$

$$Q_2 < Q_1 \Rightarrow \Delta Q = Q_2 - Q_1 < 0$$

$$Q_c = \Delta Q < 0$$

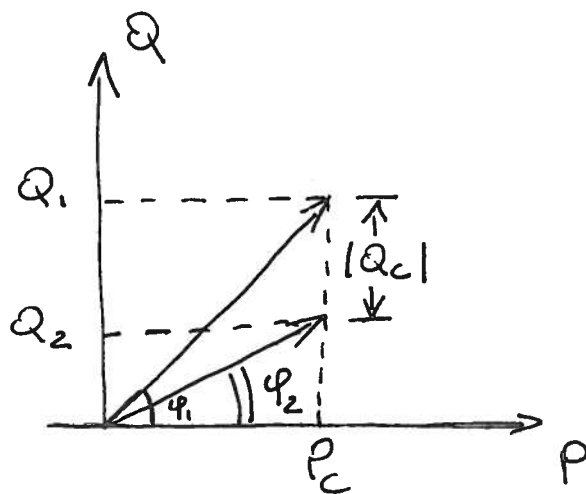

$$\varphi_1 = \arccos(0,7) = 0,795 \text{ rad}$$

$$\varphi_2 = \arccos(0,95) = 0,3176 \text{ rad}$$

$$Q_C = \frac{V^2}{X_C} = -\omega C V^2$$

$$|Q_C| = \omega C V^2$$

$$Q_1 = P_C \tan \varphi_1$$

$$Q_2 = P_C \tan \varphi_2$$

$$Q_C = Q_2 - Q_1$$

$$|Q_C| = Q_1 - Q_2 = \omega C V^2$$

$$C = \frac{P_C (\tan \varphi_1 - \tan \varphi_2)}{\omega V^2} = 0,4548 \mu F$$

Prima del rifasamento

$$P_C = V I_{\ell}' \cos \varphi_1 \Rightarrow I_{\ell}' = \frac{P_C}{V \cos \varphi_1} = 6,493 \text{ A}$$

Dopo il rifasamento


$$P_C = V I_{\ell}'' \cos \varphi_2 \Rightarrow I_{\ell}'' = \frac{P_C}{V \cos \varphi_2} = 4,785 \text{ A}$$

Potenze dissipate

$$P_d' = 2 R_{\ell} I_{\ell}'^2 = 4317 \text{ W}$$

$$P_d'' = 2 R_{\ell} I_{\ell}''^2 = 22,89 \text{ W}$$

ES 51

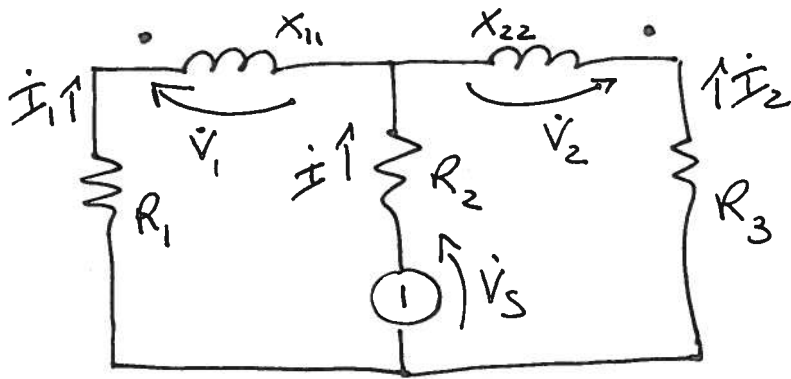

$$\dot{V}_S = 10V$$

$$R_1 = R_3 = 1\Omega$$

$$R_2 = 2\Omega$$

$$X_{11} = X_{22} = 2\Omega$$

$$X_m = 1\Omega$$

$$\dot{I} = ?$$

$$\begin{cases} \dot{V}_1 = jX_{11}\dot{I}_1 + jX_m\dot{I}_2 \\ \dot{V}_2 = jX_m\dot{I}_1 + jX_{22}\dot{I}_2 \end{cases}$$

$$\dot{I} = -(\dot{I}_1 + \dot{I}_2)$$

$$\dot{V}_S - R_2\dot{I} + \dot{V}_1 + R_1\dot{I}_1 = 0$$

$$\dot{V}_S - R_2\dot{I} + \dot{V}_2 + R_3\dot{I}_2 = 0$$

~~$$\dot{V}_1 = R_2\dot{I} - R_1\dot{I}_1 - \dot{V}_S = jX_{11}\dot{I}_1 + jX_m\dot{I}_2$$~~

~~$$\dot{V}_2 = R_2\dot{I} - R_3\dot{I}_2 - \dot{V}_S = jX_m\dot{I}_1 + jX_{22}\dot{I}_2$$~~

$$\dot{V}_S + (R_1 + R_2 + jX_{11})\dot{I}_1 + (R_2 + jX_m)\dot{I}_2 = 0$$

$$\dot{V}_S + (R_2 + jX_m)\dot{I}_1 + (R_2 + R_3 + jX_{22})\dot{I}_2 = 0$$

$$(3 + j2)\dot{I}_1 + (2 + j)\dot{I}_2 = -10$$


$$(2 + j)\dot{I}_1 + (3 + j2)\dot{I}_2 = -10$$

Risolvere

$$\dot{I}_1 = \dot{I}_2 = -1,471 + j0,8824 \text{ A}$$

$$\dot{I} = 2,941 - j1,765 \text{ A}$$

ES 52

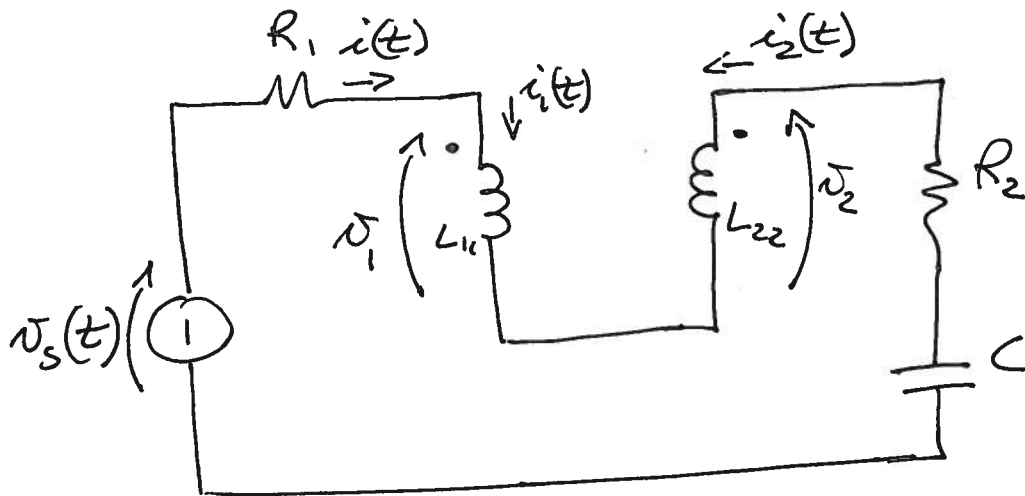

$$v_s(t) = 100\sqrt{2} \cos(\omega t) \text{ V}$$

$$\omega = 1000 \text{ rad/s}$$

$$R_1 = 2 \Omega$$

$$L_{11} = 3 \text{ mH}$$

$$i(t) = ?$$

$$R_2 = 3 \Omega$$

$$L_{22} = 2 \text{ mH}$$

$$C = \frac{1}{5} \text{ mF}$$

$$L_m = 2 \text{ mH}$$

$$X_C = -5 \Omega$$

$$X_{22} = 2 \Omega$$

$$\dot{V}_S = 100 \text{ V}$$

$$X_{11} = 3 \Omega$$

$$X_m = 2 \Omega$$

$$\dot{I} = \dot{I}_1 = -\dot{I}_2$$


$$\dot{V}_S = R_1 \dot{I} + \dot{V}_1 - \dot{V}_2 + (R_2 + jX_C) \dot{I}$$

$$\begin{cases} \dot{V}_1 = jX_{11} \dot{I}_1 + jX_m \dot{I}_2 = j(X_{11} - X_m) \dot{I} \\ \dot{V}_2 = jX_m \dot{I}_1 + jX_{22} \dot{I}_2 = j(X_m - X_{22}) \dot{I} \end{cases}$$

$$\dot{V}_S = [R_1 + R_2 + j(X_{11} - 2X_m + X_{22}) + jX_c] \dot{I}$$

Il mutuo induttore, infatti, è in serie contravversa.

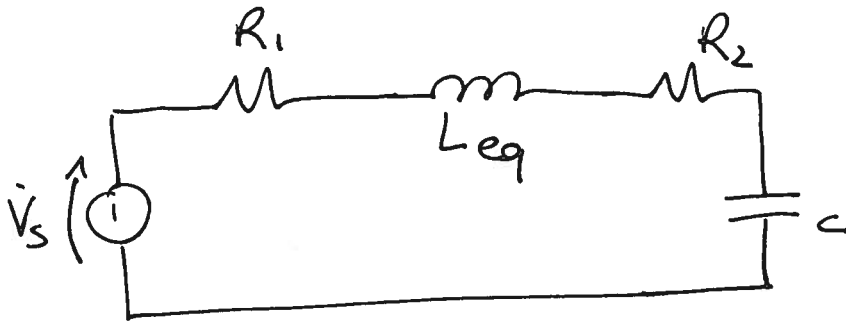Il circuito potrebbe essere ridisegnato così:



$$X_{eq} = X_{11} + X_{22} - 2X_m = 1 \Omega$$


Risolvendo

$$\dot{I} = 15,62 \exp(j0,675) \text{ A}$$

$$i(t) = \operatorname{Re} \{ \sqrt{2} \dot{I} \exp(j\omega t) \} \text{ A}$$

$$= 22,086 \cos(\omega t + 0,675) \text{ A}$$

ES 53

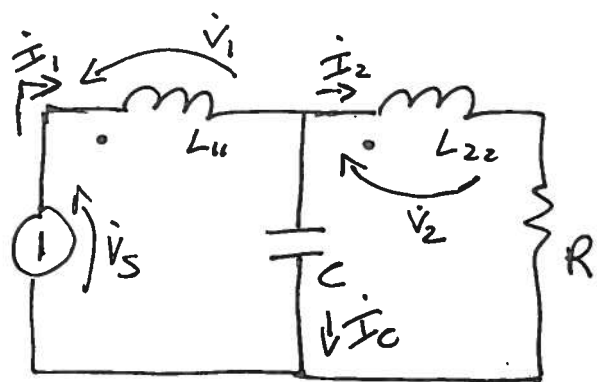

$$V_s = 10 \text{ V rms}$$

$$L_{11} = 3 \text{ H}$$

$$L_{22} = 2 \text{ H}$$

$$L_m = \cancel{1} 1 \text{ H} \quad C = \frac{1}{6} \text{ F}$$

$$R = 4 \, \Omega$$

$$\omega = 3 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

Calcolare le potenze
attive e le potenze
reattive erogate dal
generatore di tensione.

$$X_{11} = 9 \, \Omega \quad X_m = 3 \, \Omega$$

$$X_{22} = 6 \, \Omega \quad X_c = -2 \, \Omega$$

$$\begin{cases} \dot{V}_1 = jX_{11}\dot{I}_1 + jX_m\dot{I}_2 \\ \dot{V}_2 = jX_m\dot{I}_1 + jX_{22}\dot{I}_2 \end{cases}$$

$$\dot{I}_c = \dot{I}_1 - \dot{I}_2$$

$$\dot{V}_c = jX_c\dot{I}_c$$

$$\begin{cases} \dot{V}_c - \dot{V}_2 - R\dot{I}_2 = 0 \\ \dot{V}_c + \dot{V}_1 - \dot{V}_s = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} jX_c\dot{I}_c - jX_m\dot{I}_1 - jX_{22}\dot{I}_2 - R\dot{I}_2 = 0 \\ jX_c\dot{I}_c + jX_{11}\dot{I}_1 + jX_m\dot{I}_2 - \dot{V}_s = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} j(x_c - x_m) \dot{I}_1 - [R + j(x_c + x_{22})] \dot{I}_2 = 0 \\ j(x_c + x_{11}) \dot{I}_1 + j(x_m - x_c) \dot{I}_2 - \dot{V}_s = 0 \end{cases}$$

$$\dot{I}_2 = \frac{j(x_c - x_m)}{R + j(x_c + x_{22})} \dot{I}_1 = \alpha \dot{I}_1$$

$$\dot{I}_1 = \frac{\dot{V}_s}{j(x_{11} + x_c) + j\alpha(x_m - x_c)} = 0,903 - j9,848 \text{ A}$$


$$\bar{S} = \dot{V}_s \dot{I}_1^* = 9,03 + j8,48 \text{ VA}$$

$$P_{V_s} = 9,03 \text{ W}$$

$$Q_{V_s} = 8,48 \text{ VAR}$$

INDUTTORI ACCOPPIATI

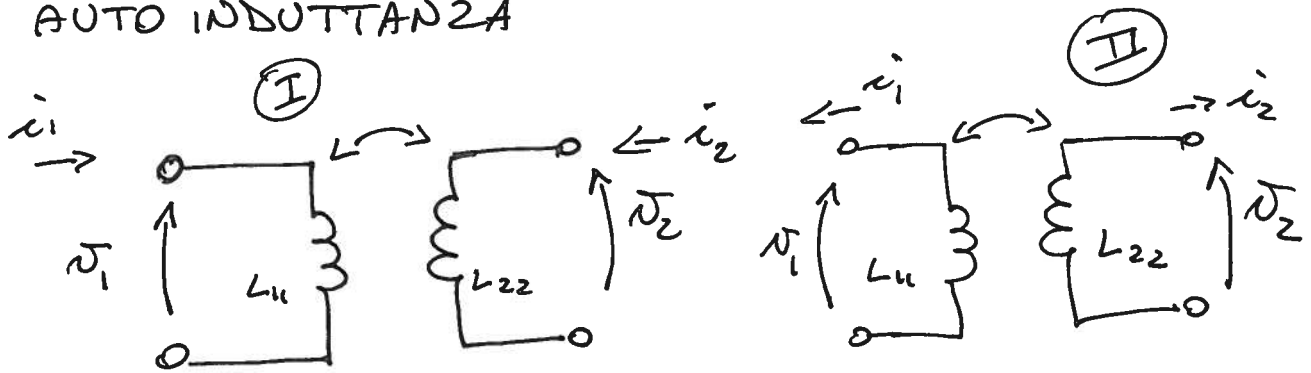SEGNO RELATIVO AL TERMINE DI AUTO INDUTTANZA




Indipendentemente dal \bullet e ed un terminale v e i sono scelti secondo la convenzione degli utilizzatori il segno relativo alla autoinduttanza è positivo. Altrimenti è negativo

$$\begin{cases} v_1 = +L_{11} \frac{di_1}{dt} + \boxed{\dots} \\ v_2 = \boxed{\dots} + L_{22} \frac{di_2}{dt} \end{cases} \quad \text{(I)}$$

$$\begin{cases} v_1 = -L_{11} \frac{di_1}{dt} + \boxed{\dots} \\ v_2 = \boxed{\dots} - L_{22} \frac{di_2}{dt} \end{cases} \quad \text{(II)}$$

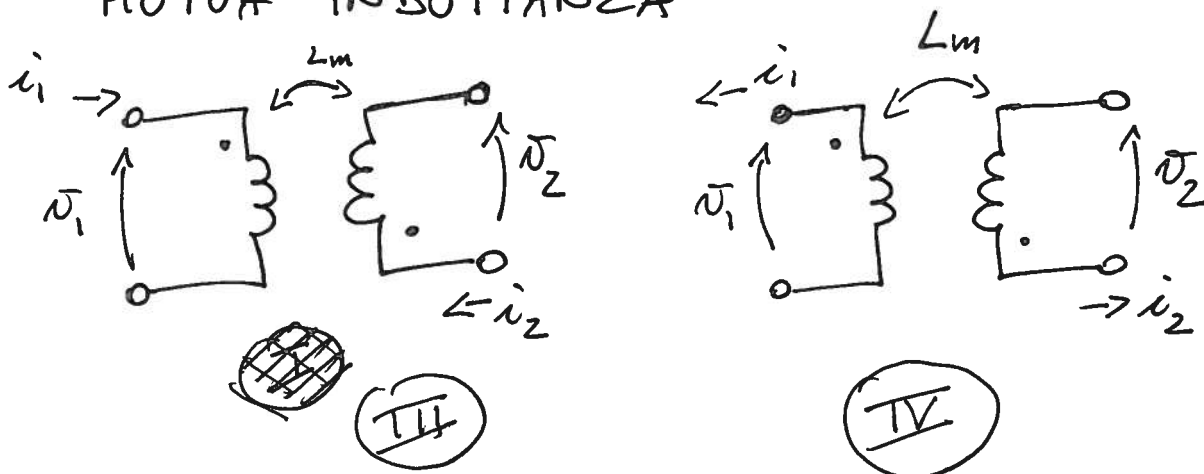SEGNO RELATIVO AL TERMINE DI MUTUA INDUTTANZA



Se la corrente entra nel Terminale col ., la Tensione indotta sull'altro Terminale è positiva nel verso del . . Altrimenti (se la corrente esce) la Tensione indotta sull'altro Terminale è negativa nel verso del . .

$$\begin{cases} v_1 = \boxed{\dots} + L_m \frac{di_2}{dt} \\ v_2 = -L_m \frac{di_1}{dt} + \boxed{\dots} \end{cases}$$

(III)

$$\begin{cases} v_1 = \boxed{\dots} - L_m \frac{di_2}{dt} \\ v_2 = L_m \frac{di_1}{dt} + \boxed{\dots} \end{cases}$$

(IV)