

Amplificatore differenziale (LVC 20)

$$V_{o2} = - \frac{R_2}{R_1} V_2$$

$$V_{o1} = \underbrace{\left( V_1 \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} \right)}_{V_-} \cdot \frac{1}{R_1} \cdot R_2 + \underbrace{\left( V_1 \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} \right)}_{V_-} =$$

$$= \left( 1 + \frac{R_2}{R_1} \right) \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot V_1 = \frac{R_2}{R_1} V_1$$

$$V_o = V_{o1} + V_{o2} = \frac{R_2}{R_1} (V_1 - V_2)$$