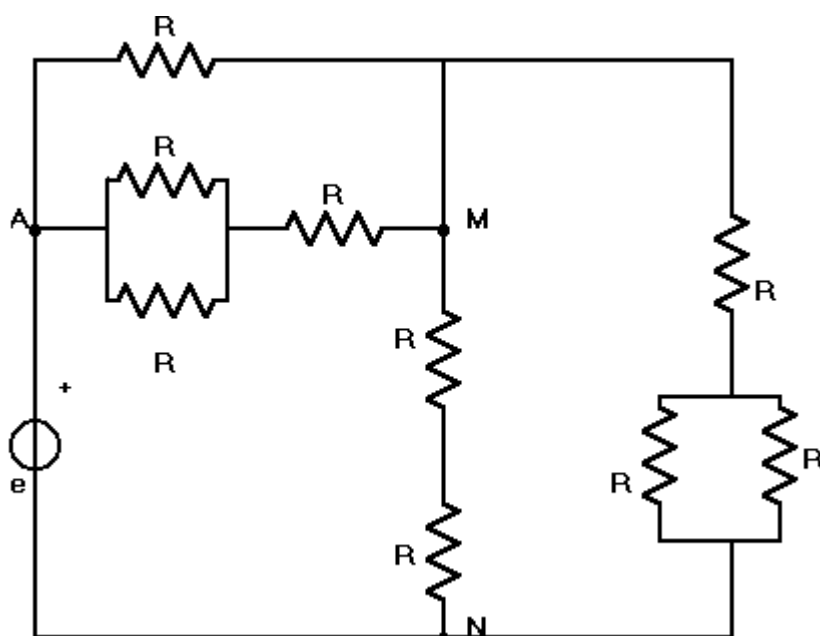


## Esercitazione 2

- a) Partitori
- b) Teorema di Millman
- c) Principio di sovrapposizione degli effetti
- d) Circuiti equivalenti serie e parallelo

A1)




Calcolare  $V_{MN}$ .

Risultato: (5V).

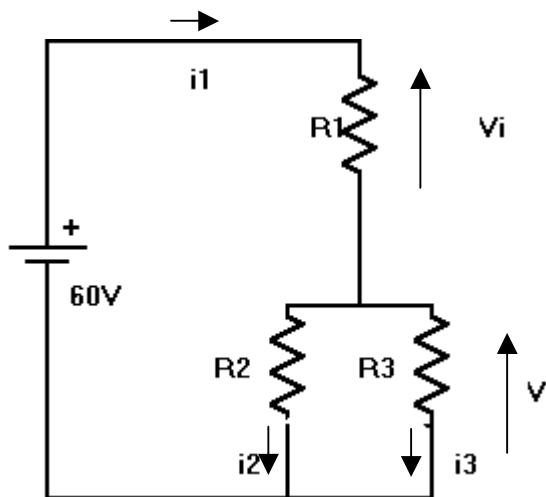**A2)**

Calcolare le tensioni e le correnti indicate mediante partitori.



$$R1 = 19\Omega$$


$$R2 = 30\Omega$$

$$R3 = 70\Omega$$

Risultato: 
$$\begin{pmatrix} Vi = 28.5V & i1 = 1.5A \\ V = 31.5V & i2 = 1.05A \\ & i3 = 0.4A \end{pmatrix}.$$

**A3)**

Calcolare  $i1$ .

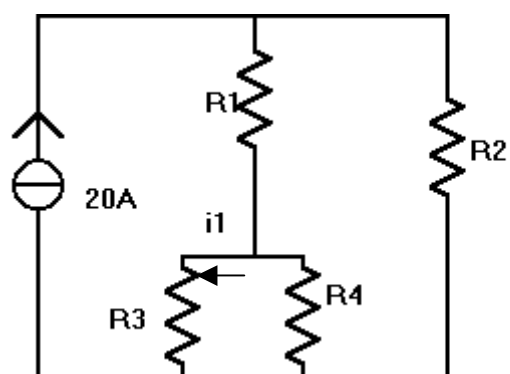

$$R1 = 32\Omega$$

$$R2 = 60\Omega$$


$$R3 = 10\Omega$$

$$R4 = 40\Omega$$

Risultato: (9.6a)

**A4)**

Calcolare  $V_{AB}$ .

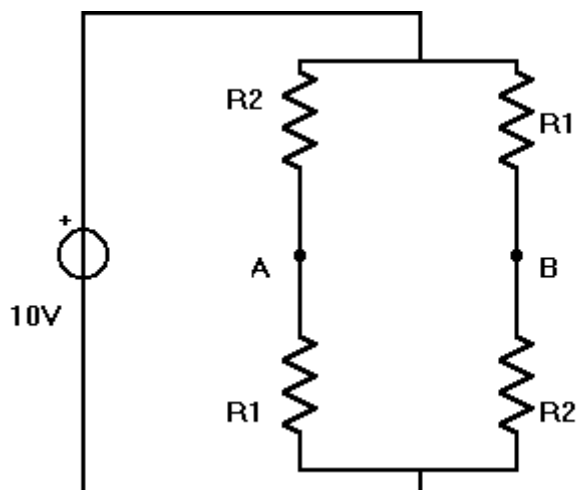


$$R1 = 1\Omega$$

$$R2 = 2\Omega$$

Risultato:  $(-\frac{10}{3}V)$ .

**B1)**

Calcolare  $V$ .

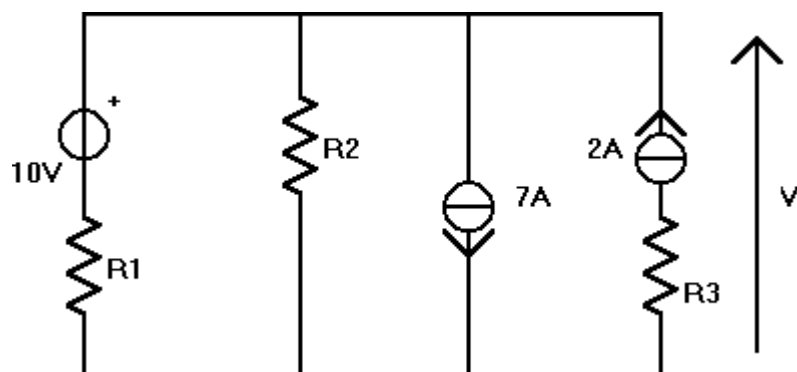

$$R1 = \frac{1}{2}\Omega$$


$$R2 = \frac{1}{3}\Omega$$

$$R3 = 1\Omega$$

Risultato: (3V).

**B2)**

Calcolare  $i$ .

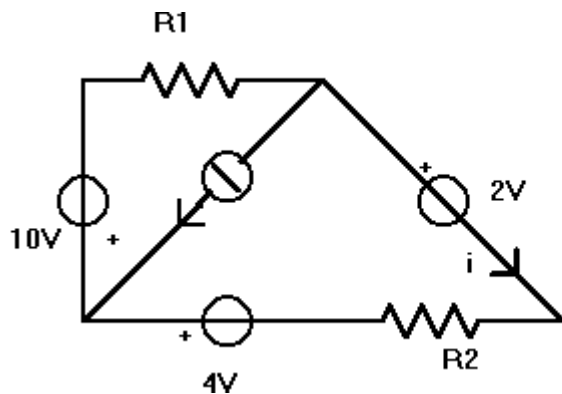


$$R1 = 10\Omega$$

$$R2 = 5\Omega$$

Risultato:  $(-\frac{16}{5}A)$ .

**B3)**

Calcolare  $i$ .

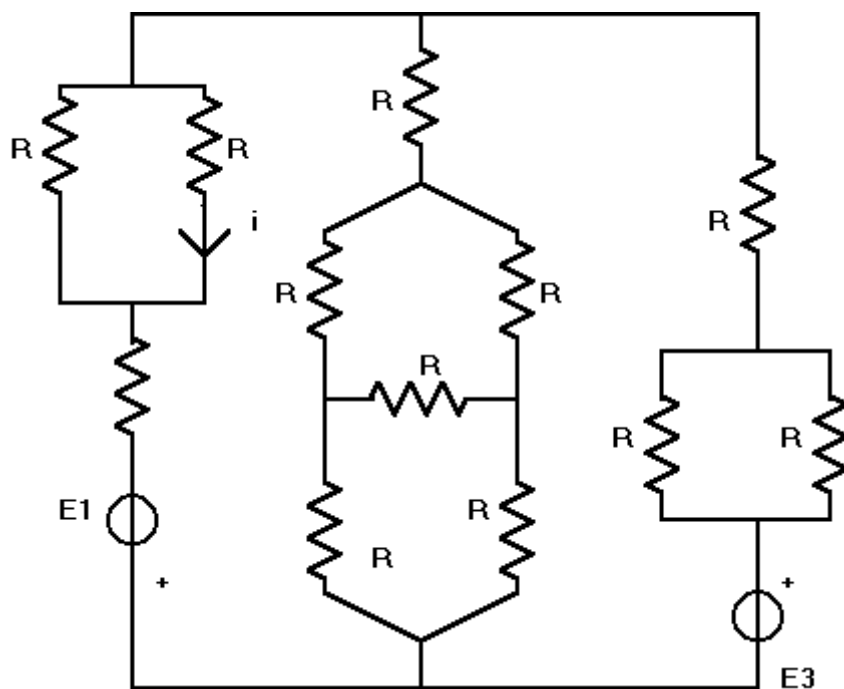

$$R = 1\Omega$$


$$E1 = 20V$$

$$E3 = 15V$$

Risultato: (10A).

**C1)**

Calcolare  $V_a$ ,  $V_b$ ,  $V_c$ .

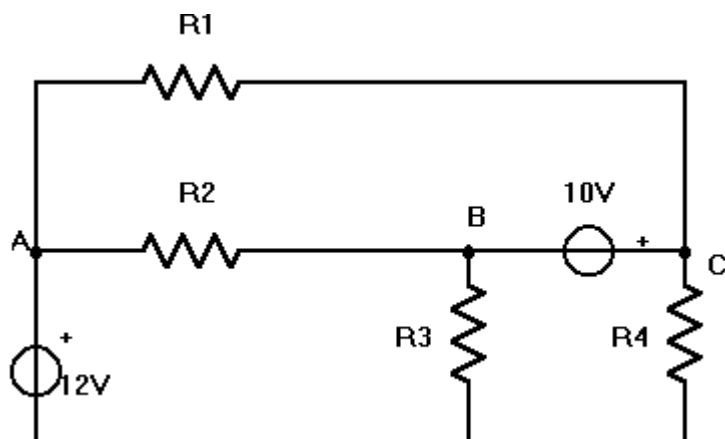


$$\begin{aligned} R1 &= 8\Omega \\ R2 &= 2\Omega \\ R3 &= 12\Omega \\ R4 &= 8\Omega \end{aligned}$$

Risultato:  $\begin{pmatrix} 12V \\ 6V \\ 16V \end{pmatrix}$ .

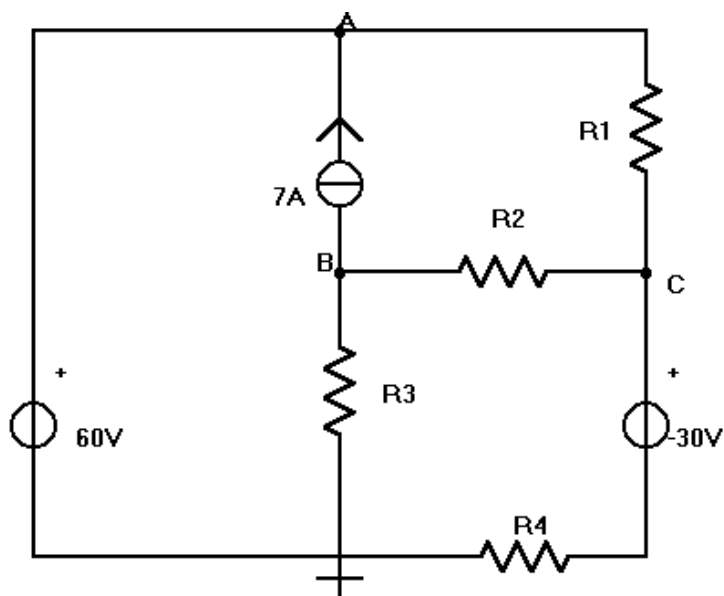**C2)**

Calcolare le tensioni  $V_a, V_b, V_c$ , rispetto al nodo di riferimento.




$$\begin{aligned} R1 &= 1\Omega \\ R2 &= 30\Omega \\ R3 &= 2\Omega \\ R4 &= 10\Omega \end{aligned}$$

Risultato:  $(60V, -10V, 50V)$ .


**C3)**

Determinare  $V_2$  e  $V_5$ .

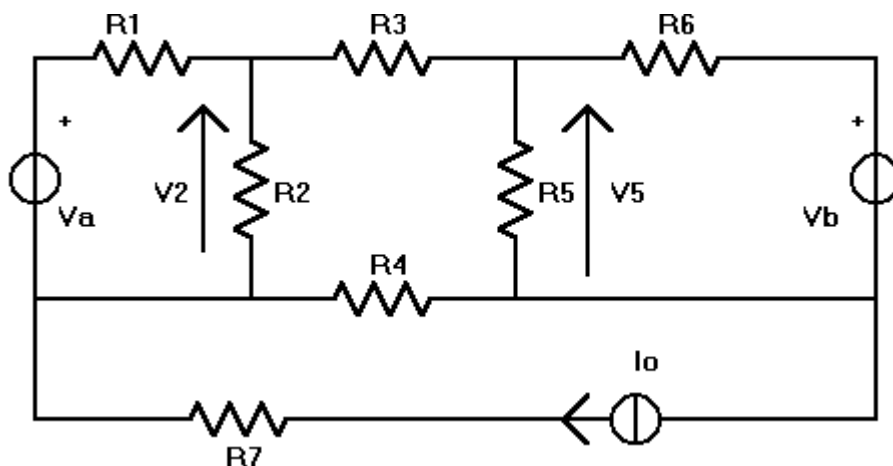

**D1)**


Calcolare  $i_1$ .

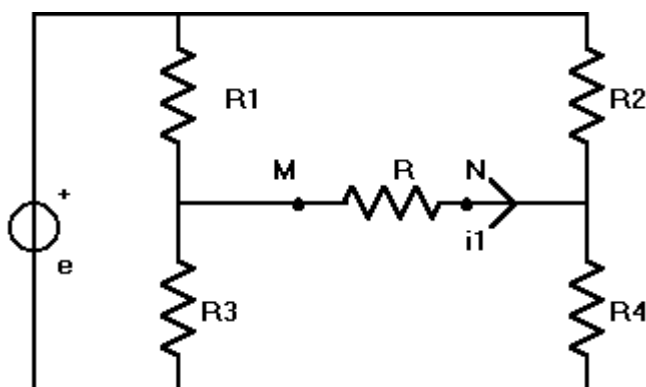




**D2)**

Calcolare  $i$ .

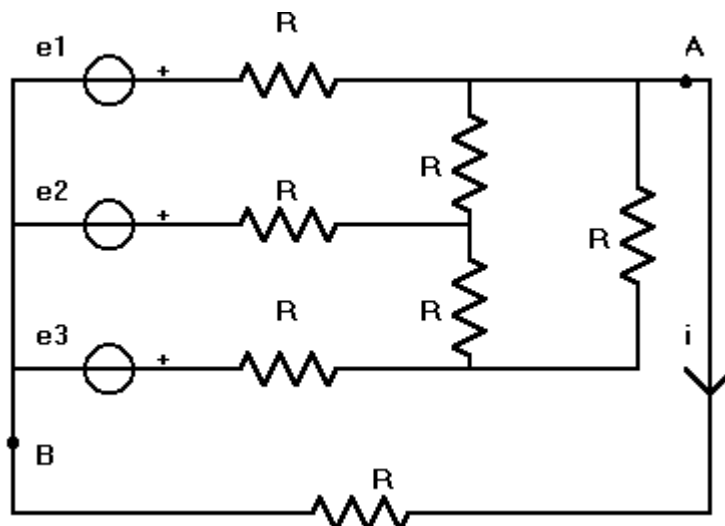

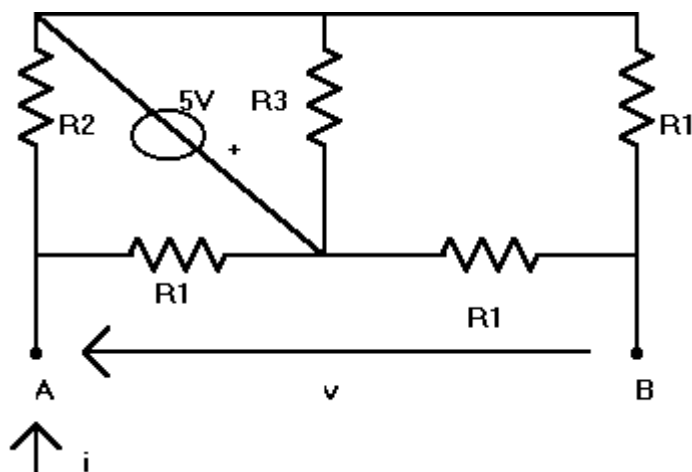**D3)**

Calcolare l'equivalente Norton del bipolo A-B.



$$R1 = 3\Omega$$


$$R2 = 2\Omega$$

$$R3 = 4\Omega$$

Risultato: (  $i_{EQ}=0.18A$  ,  $R_{EQ}=2.7\Omega$  ).

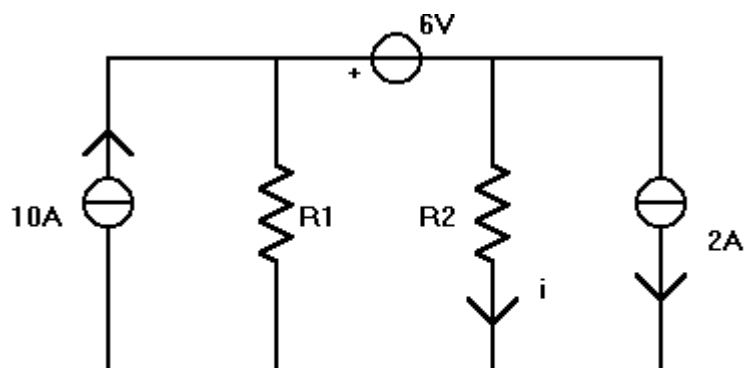**D4)**

Calcolare  $i$  tramite equivalente Norton.




$$R1 = 3\Omega$$

$$R2 = 4\Omega$$

Risultato: ( $i=2.6A$ ).

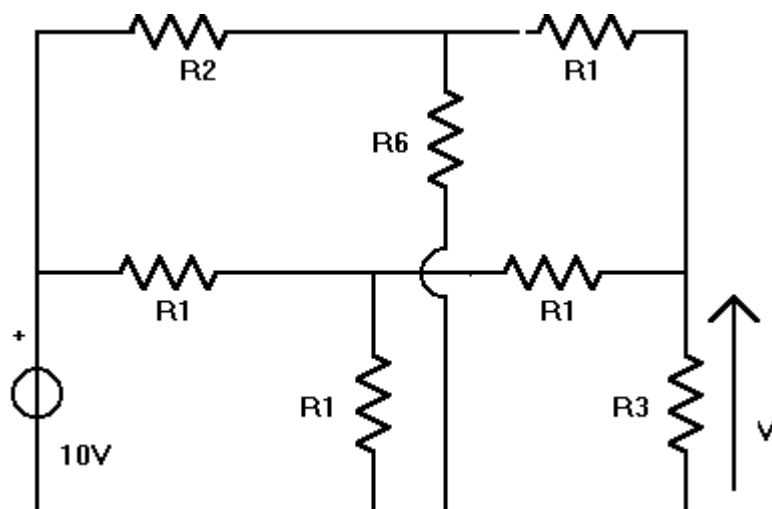**D5)**

Calcolare  $V$  mediante sdoppiamento dei generatori e circuiti equivalenti Thevenin o Norton.



$$R1 = 2\Omega$$

$$R2 = 3\Omega$$

$$R3 = 4\Omega$$

$$R4 = 6\Omega$$