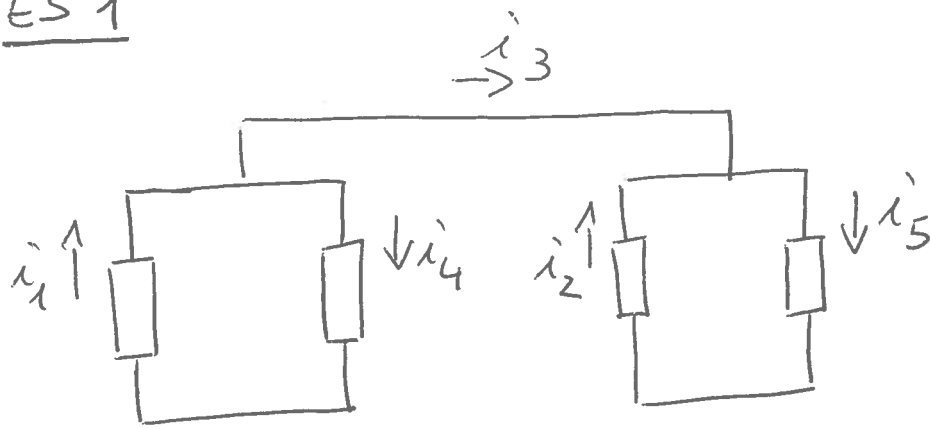


ES 1



$$i_4 = 1A$$


$$i_5 = 3A$$

$$i_1 ? \quad [= 1A]$$

$$i_2 ? \quad [= 3A]$$

$$i_3 ? \quad [= 0A]$$

ES 2

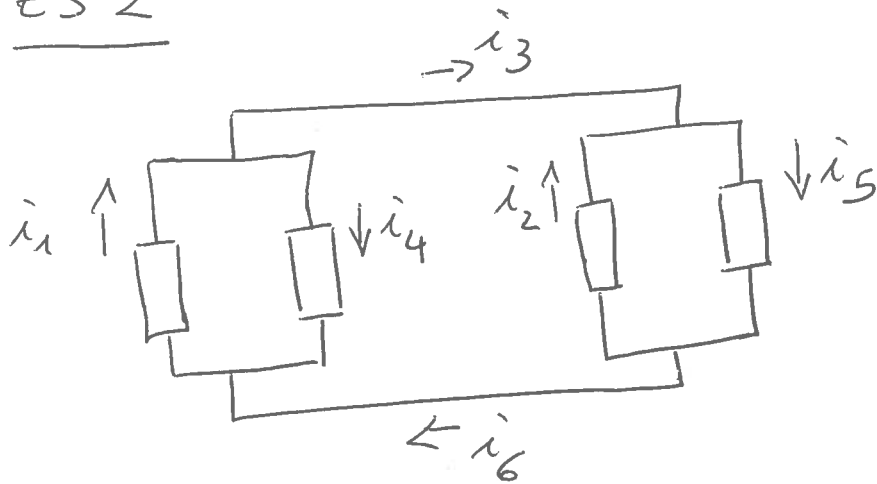

$$i_3 = 3A$$

$$i_4 = 4A$$


$$i_5 = 3A$$

$$i_1 ? \quad [= 7A]$$

$$i_2 ? \quad [= 0A]$$

$$i_6 ? \quad [= 3A]$$

ES 3

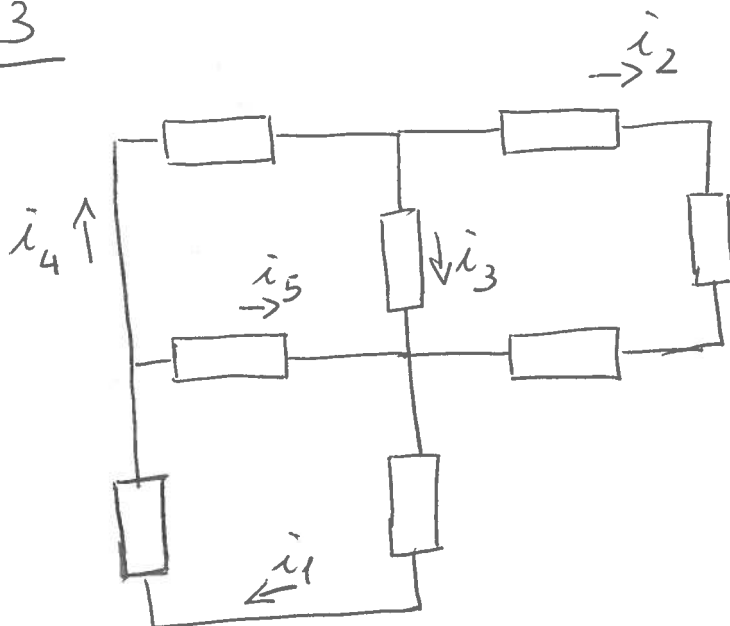

$$i_3 = 3A$$


$$i_4 = 4A$$

$$i_5 = 1A$$

$$i_1 = ? \quad [= 5A]$$

$$i_2 = ? \quad [= 1A]$$

ES 4

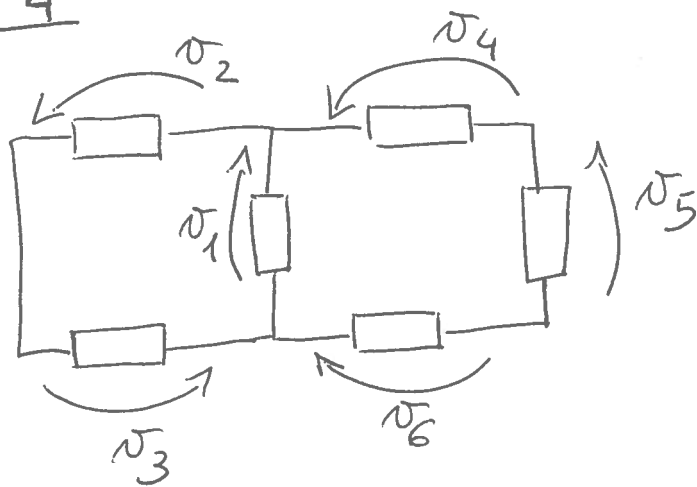

$$v_3 = 3V$$

$$v_4 = 6V$$


$$v_5 = 2V$$

$$v_6 = 5V$$

$$v_1 ? [= 3V]$$

$$v_2 ? [= -6V]$$

ES 5

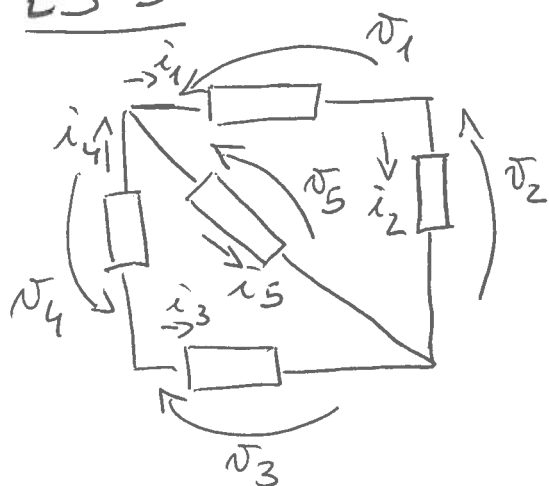

$$v_1 = 1V$$

$$v_3 = 4V$$

$$v_4 = 1V$$

$$i_3 = -4A$$

$$p_2 = 4W$$

$$v_2 ? [= 2V]$$

$$v_5 [= 3V]$$

$$i_1 [= 2A]$$

$$i_2 [= 2A]$$


$$i_4 [= 4A]$$

$$i_5 [= 2A]$$

Verificate la conservazione della
potenze.

Come sarebbe variata se non fosse stato assegnato
 p_2 ma fosse stato assegnato $i_2 = 3A$?

ES 6

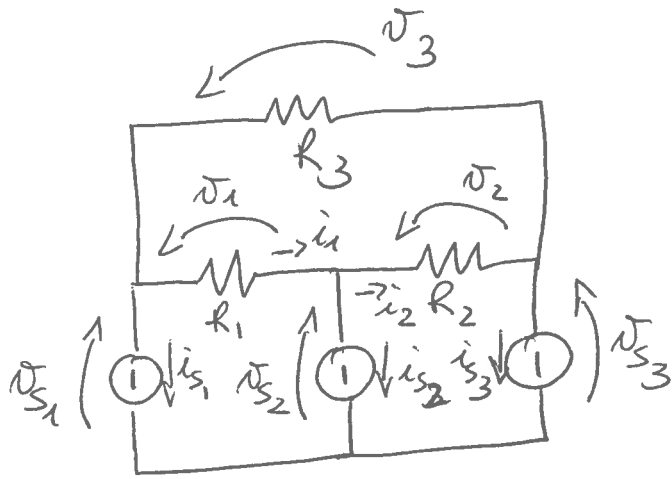

$$v_{s1} = 5V$$

$$v_{s2} = 10V$$

$$v_{s3} = 5V$$

$$R_1 = 100 \Omega$$

$$R_2 = 100 \Omega$$

$$R_3 = 50 \Omega$$

$$v_1 [= -5V]$$

$$i_1 [= -\frac{1}{20} A]$$

$$i_{s1} [= \frac{1}{20} A]$$

$$v_2 [= 5V]$$

$$i_2 [= \frac{1}{20} A]$$

$$i_{s2} [= -\frac{1}{10} A]$$

$$v_3 [= 0V]$$

$$i_3 [= 0A]$$

$$i_{s3} [= \frac{1}{20} A]$$

Verificare la conservazione della potenza