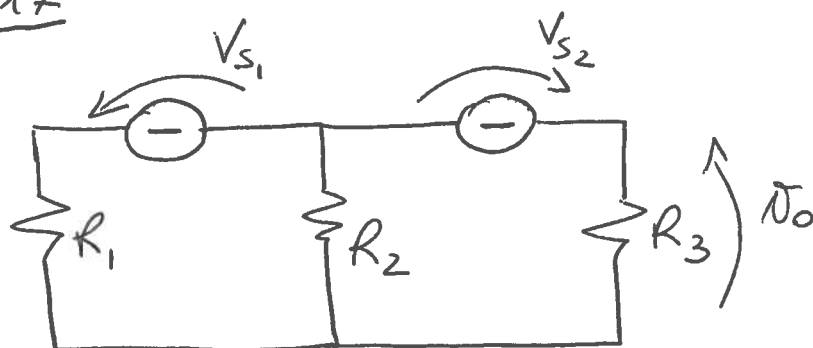


ES 17




$$V_{S1} = 6V$$

$$V_{S2} = 12V$$

$$R_1 = R_3 = 2\Omega$$


$$R_2 = 4\Omega$$

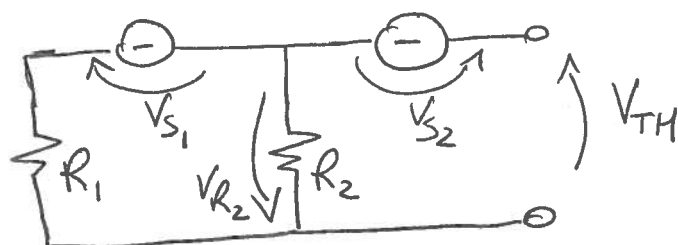CALCOLIAMO I PARAMETRI DEL MODELLO EQUIVALENTE DI THÉVENIN




$$V_{R2} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{S1}$$
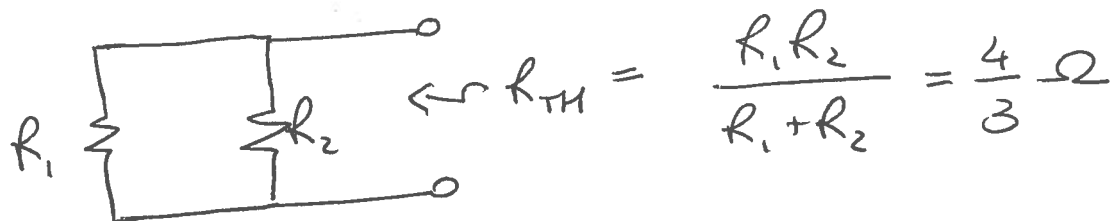
$$\begin{aligned} V_{TH} &= V_{S2} - V_{R2} \\ &= V_{S2} - \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{S1} = 8V \end{aligned}$$



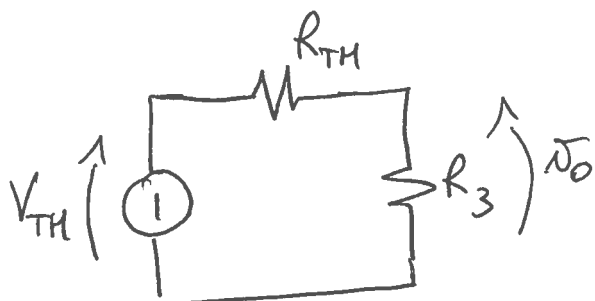
$$R_{TH} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{4}{3}\Omega$$



$$V_0 = \frac{R_3}{R_3 + R_{TH}} V_{TH} = \frac{24}{5}V$$

ES 18

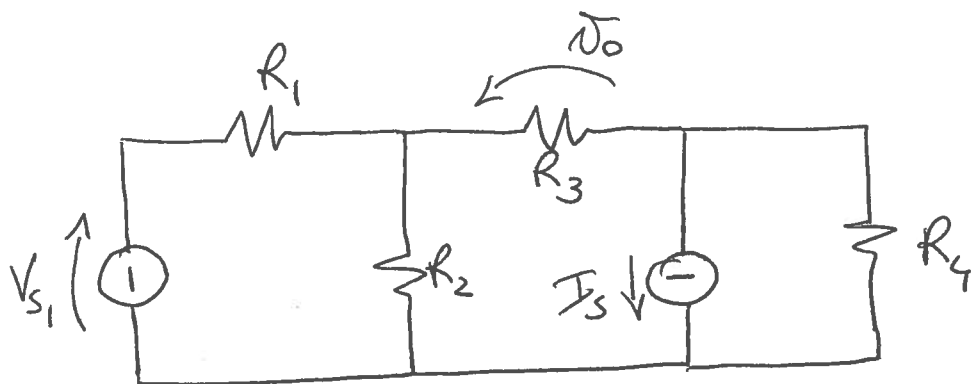

$$V_S = 12V$$


$$I_S = 2A$$

$$R_1 = 3\Omega$$

$$R_2 = 6\Omega$$

$$R_3 = 8\Omega$$

$$R_4 = 2\Omega$$

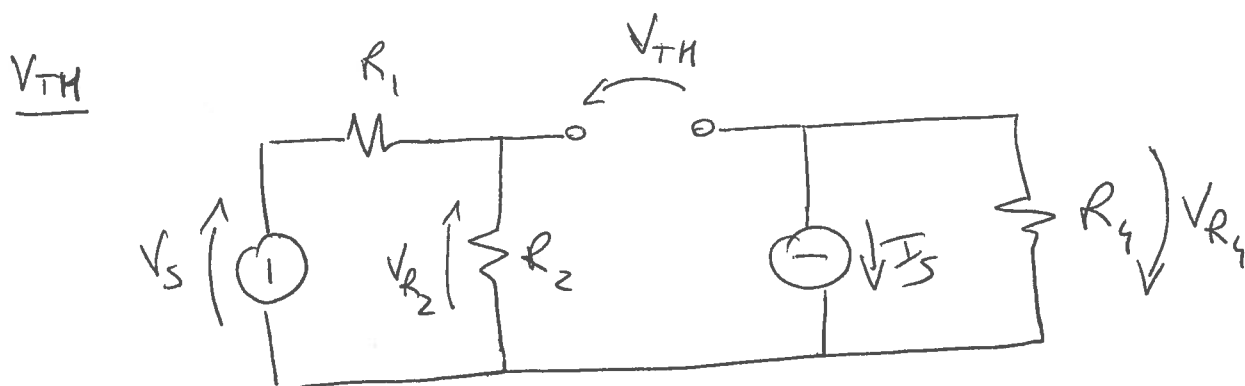


$$V_{R_2} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_S$$

$$V_{R_4} = R_4 I_S$$


$$V_{TH} = V_{R_2} + V_{R_4} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_S + R_4 I_S = 12V$$

R_{TH}

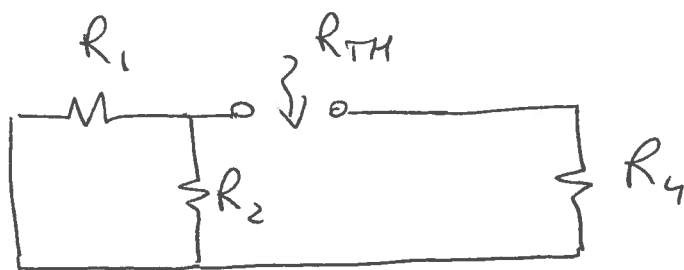


$$R_{TH} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} + R_4 = 4\Omega$$

$$V_0 = \frac{R_3}{R_3 + R_{TH}} V_{TH} = 8V$$

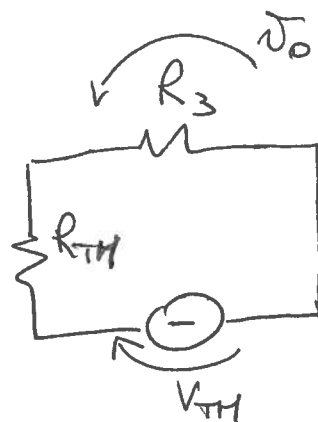


ES 19


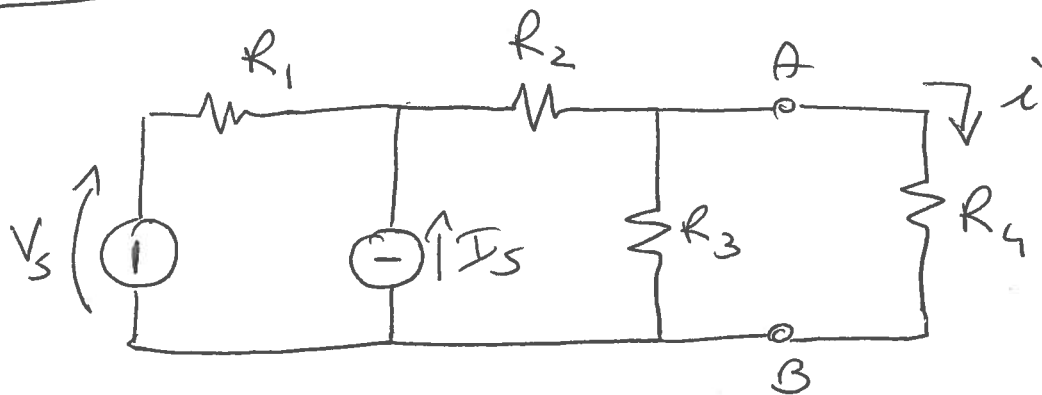


$$\begin{aligned} V_s &= 12\text{ V} \\ I_s &= 2\text{ A} \\ R_1 &= R_2 = 6\ \Omega \\ R_3 &= 4\ \Omega \\ R_4 &= 1\ \Omega \end{aligned}$$

V_{TH}

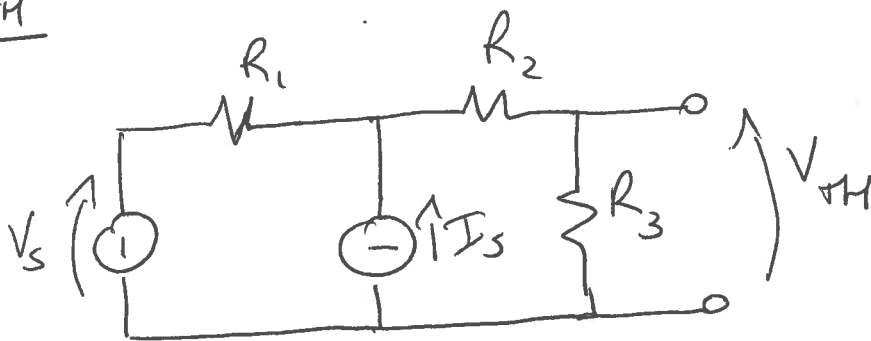


SOVRAPPOSIZIONE

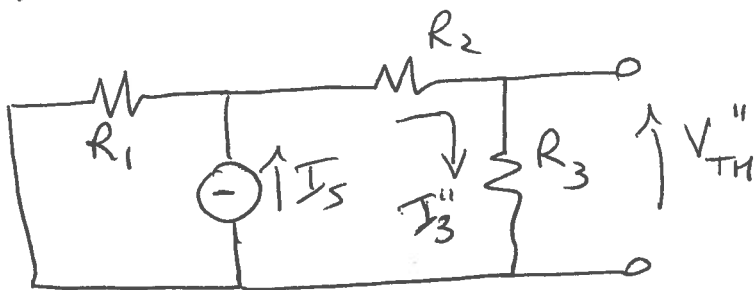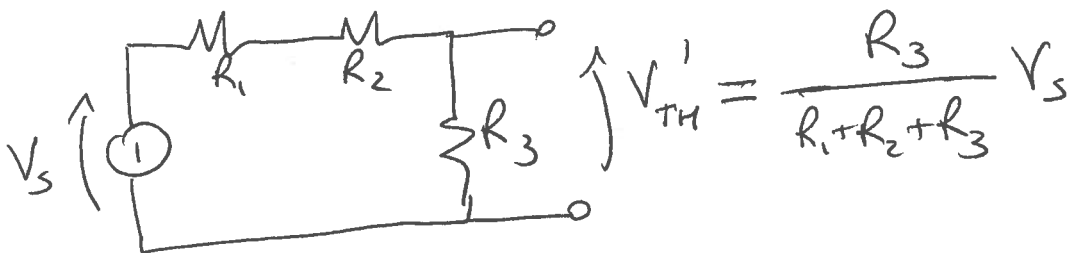


$$I_3'' = \frac{R_1}{R_1 + R_2 + R_3} I_s \quad V_{TH}'' = \frac{R_1 R_3}{R_1 + R_2 + R_3} I_s$$

$$V_{TH} = V_{TH}' + V_{TH}'' = \frac{R_3}{R_1 + R_2 + R_3} V_s + \frac{R_1 R_3}{R_1 + R_2 + R_3} I_s = 6\text{ V}$$

R_{TH}

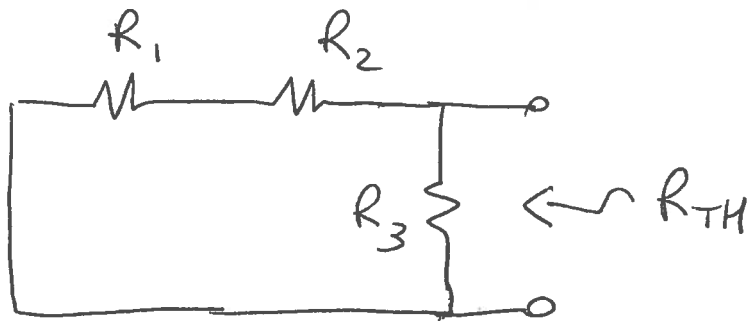

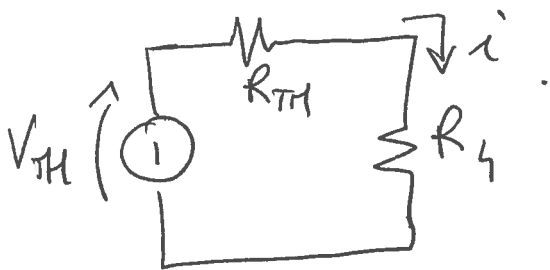
$$R_{TH} = \frac{R_3(R_1 + R_2)}{R_1 + R_2 + R_3} = 3 \Omega$$



$$i = \frac{V_{TH}}{R_L + R_{TH}} = \frac{3}{2} A$$

ES 20

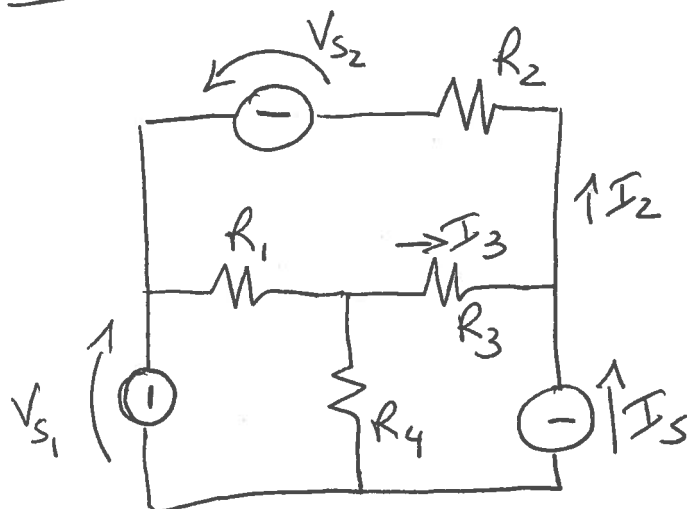

$$V_{S1} = 6V$$

$$V_{S2} = 10V$$

$$I_S = 2A$$

$$R_1 = 6\Omega$$

$$R_2 = 7\Omega$$


$$R_3 = 5\Omega$$

$$R_4 = 3\Omega$$

$$I_3 = ?$$

potenza erogata V_{S2}


potenze assorbite da R_3

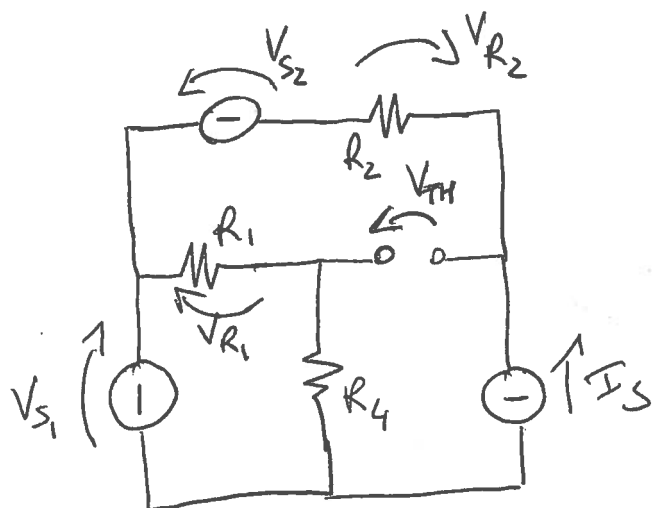

$$V_{R2} = R_2 I_S = 14V$$



$$V_{R1} = \frac{R_1}{R_1 + R_4} V_{S1} = 4V$$
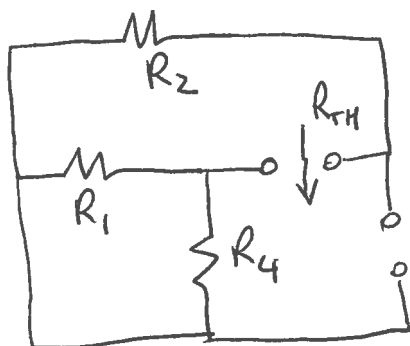
$$V_{TH} = V_{S2} - V_{R1} - V_{R2} = V_{S2} - \frac{R_1}{R_1 + R_4} V_{S1} - R_2 I_S = -8V$$




$$R_{TH} = R_1 \parallel R_4 + R_2$$

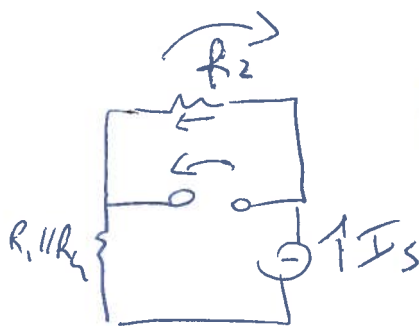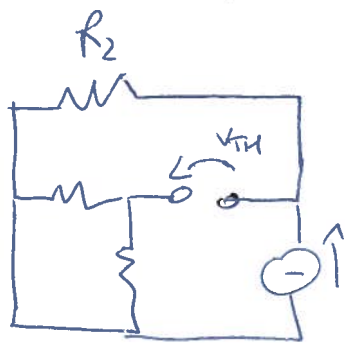
$$= \frac{R_1 R_4}{R_1 + R_4} + R_2 = 9\Omega$$




$$-R_2 I_s$$

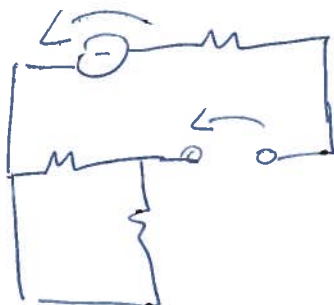

$$V_{S2}$$

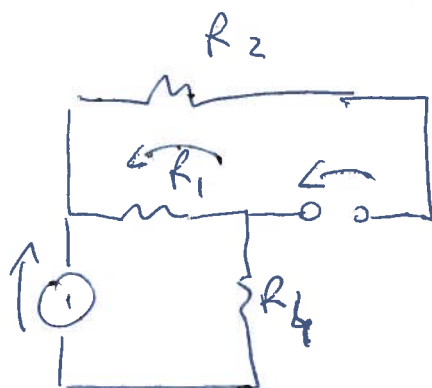
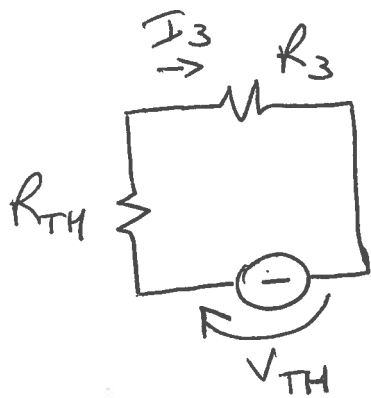
$$-V_{R_1} = -V_s \frac{R_1}{R_1 + R_4}$$




$$I_3 = \frac{V_{TH}}{R_3 + R_{TH}} = -\frac{4}{7} A$$

$$I_2 = I_5 + I_3 = \frac{10}{7} A$$

$$P_{V_{S2}} = V_{S2} I_2 = \frac{100}{7} W$$

$$P_{R_3} = R_3 I_3^2 = \frac{80}{49} W$$

ES 21

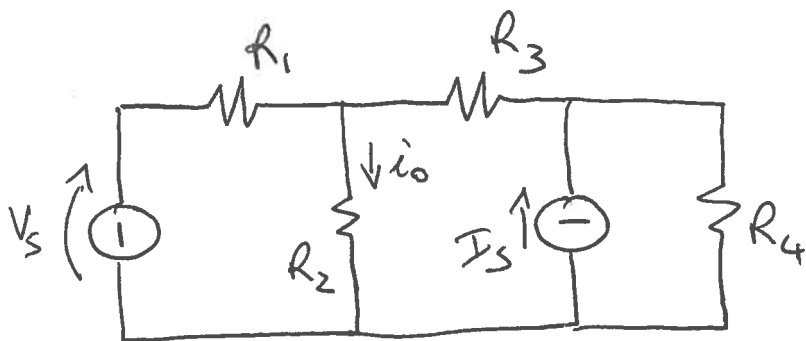

$$V_S = 6 V$$


$$I_S = 2 mA$$





$$R_1 = 6 k\Omega$$

$$R_2 = 2 k\Omega$$

$$R_3 = R_4 = 3 k\Omega$$


NORTON

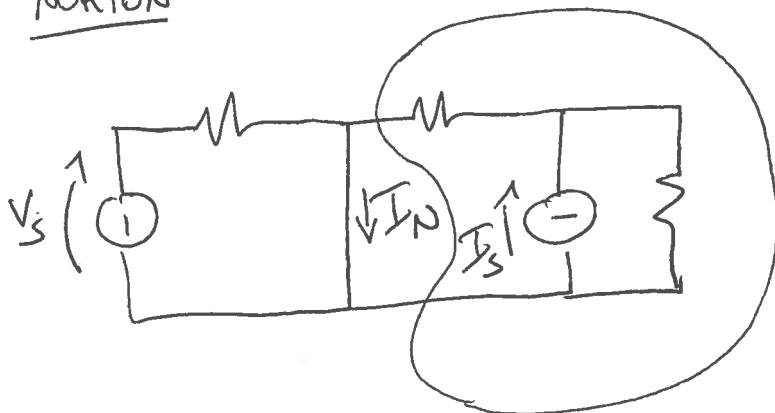

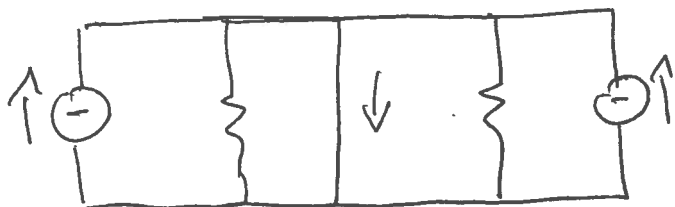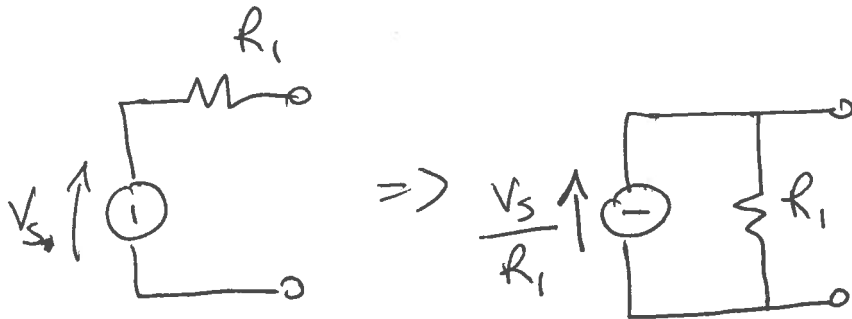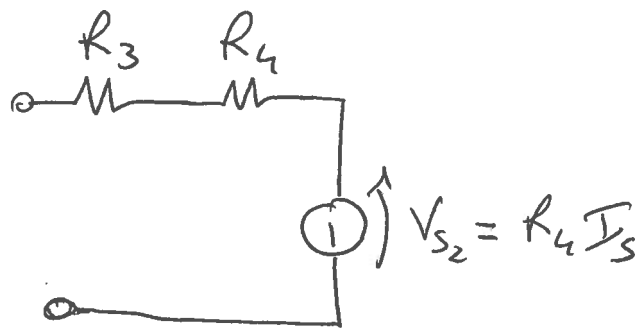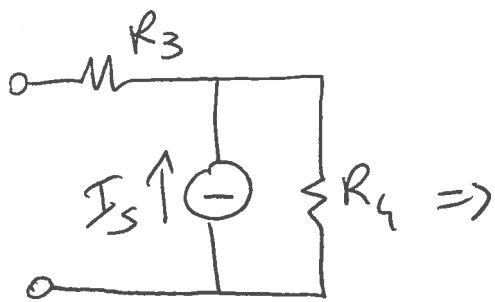


$$I_N = \frac{V_s}{R_1} + \frac{R_4 I_s}{R_3 + R_4} = 2 \text{ mA}$$

R_N

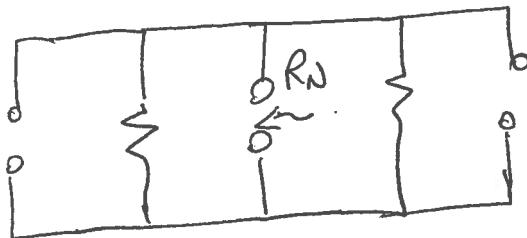
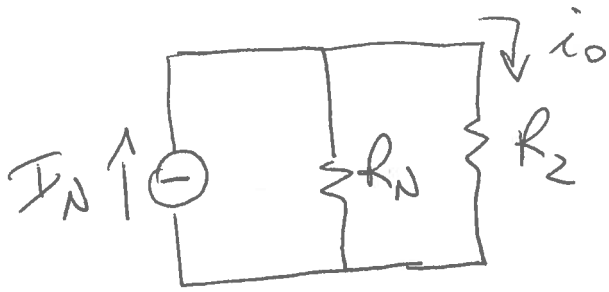
$$R_N = \frac{R_1 (R_3 + R_4)}{R_1 + R_3 + R_4}$$



$$i_o = \frac{r_N}{R_2 + r_N} I_N = \frac{6}{5} \text{ mA}$$