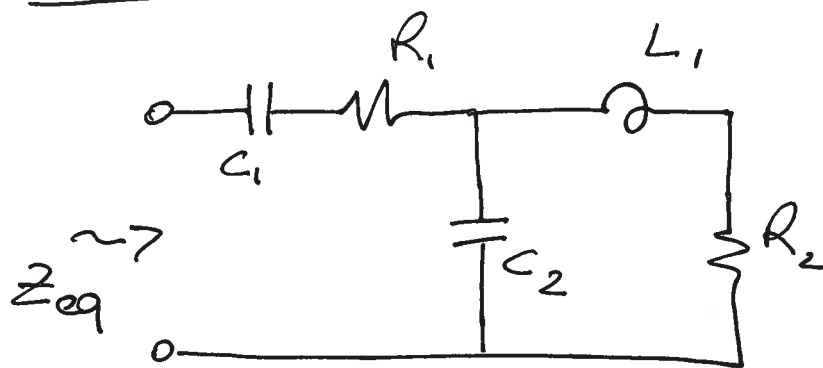


ES 31



$$C_1 = 2 \text{ mF}$$

$$R_1 = 20 \Omega$$

$$C_2 = 4 \text{ mF}$$

$$L_1 = 2 \text{ H}$$


$$R_2 = 50 \Omega$$

$$\omega = 10 \text{ rad/s}$$

$$Z_1 = R_1 - j \frac{1}{\omega C_1} = 20 - j50 \Omega$$

$$Z_2 = -j \frac{1}{\omega C_2} = -j25 \Omega$$

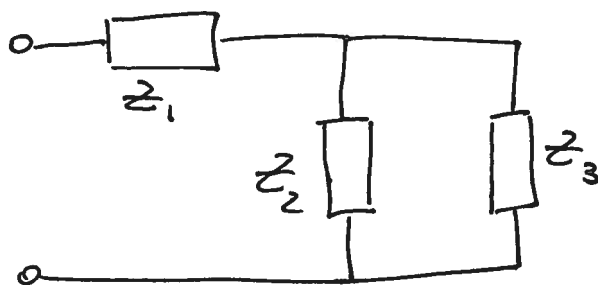
$$Z_3 = R_2 + j\omega L_1 = 50 + j20 \Omega$$



$$Z_{eq} = Z_1 + Z_2 \parallel Z_3 = Z_1 + \frac{Z_2 Z_3}{Z_2 + Z_3}$$

$$= 32,37 - j73,76 \Omega$$

ES 32

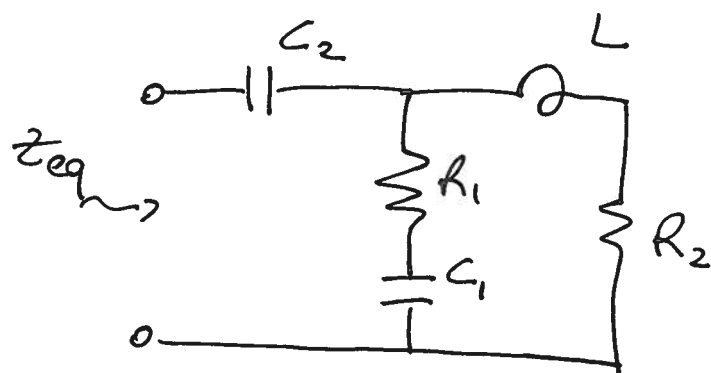

$$C_1 = 10 \text{ mF}$$

$$C_2 = 2 \text{ mF}$$

$$L = 0,2 \text{ H}$$

$$R_1 = 3 \Omega$$

$$R_2 = 8 \Omega$$

$$\omega = 50 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

$$Z_{C_2} = jX_{C_2} \Rightarrow X_{C_2} = -\frac{1}{\omega C_2} = -10 \Omega$$

$$Z_{C_1} = jX_{C_1} \Rightarrow X_{C_1} = -\frac{1}{\omega C_1} = -2 \Omega$$


$$Z_1 = R_1 + jX_{C_1} = 3 - j2 \Omega$$

$$Z_L = jX_L \Rightarrow X_L = \omega L = 10 \Omega$$

$$Z_2 = R_2 + jX_L = 8 + j10 \Omega$$

$$Z_{eq} = Z_{C_2} + Z_1 \parallel Z_2 = Z_{C_2} + \frac{Z_1 Z_2}{Z_1 + Z_2}$$

$$= 3,22 - j11,07 \Omega$$

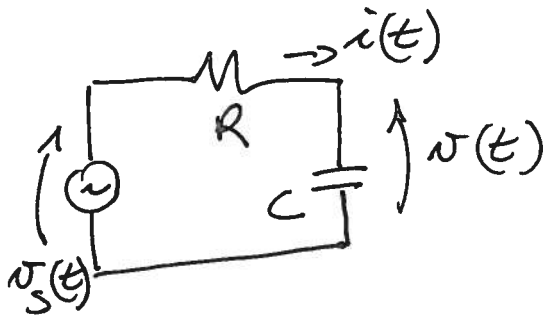

$$v_s(t) = 10 \cos(4t) \text{ [V]}$$

$$R = 5 \Omega$$

$$C = 0,1 \text{ F}$$

$$i(t) = ?$$

$$v(t) = ?$$

$$v_s(t) \longrightarrow \dot{V}_s = \frac{10}{\sqrt{2}} \text{ [V]} \quad \omega = 4 \text{ rad/s}$$

$$X_C = -\frac{1}{\omega C} = -2,5 \Omega \quad Z_C = jX_C$$

$$Z = R + jX_C = 5 - j2,5 \Omega$$


$$\begin{aligned} \dot{I} &= \frac{\dot{V}_s}{Z} = 1,131 + j0,566 \text{ A} & I &= 1,265 \\ &= 1,265 \exp(j0,46) \text{ A} & \varphi_I &= 0,46 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} i(t) &= \text{Re} \{ \sqrt{2} \dot{I} \exp(j\omega t) \} \\ &= \sqrt{2} 1,265 \cos(4t + 0,46) \text{ A} \\ &= 1,789 \cos(4t + 0,46) \text{ A} \end{aligned}$$

$$\dot{V} = \frac{\dot{I}}{j\omega C} = -j \frac{1}{\omega C} \dot{I} = jX_C \dot{I} = |X_C| I \exp[j(\varphi_I - \frac{\pi}{2})]$$

$$\begin{aligned} v(t) &= \frac{\sqrt{2} I}{\omega C} \cos(\omega t + \varphi_I - \frac{\pi}{2}) = \frac{I \sqrt{2}}{\omega C} \sin(\omega t + \varphi_I) \\ &= 4,472 \sin(\omega t + 0,46) \text{ V} \end{aligned}$$

ES 34

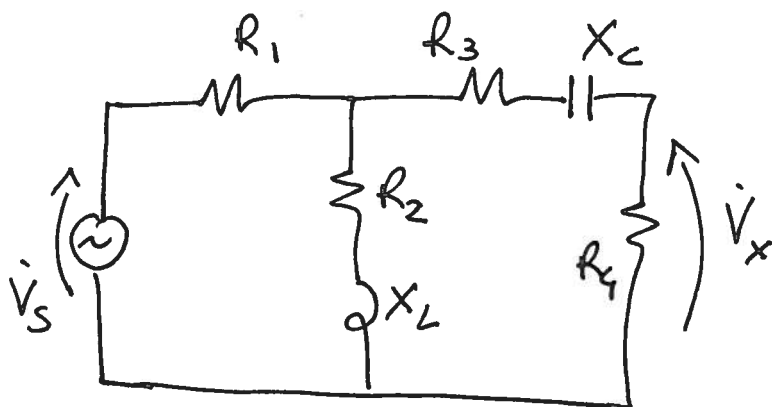

$$\dot{V}_X = ?$$

$$\dot{V}_S = -j20 \text{ V}$$

$$R_1 = 5 \Omega$$




$$R_2 = 3 \Omega$$

$$R_3 = 4 \Omega$$

$$R_4 = 10 \Omega$$


$$X_L = 4 \Omega$$

$$X_C = -13 \Omega$$

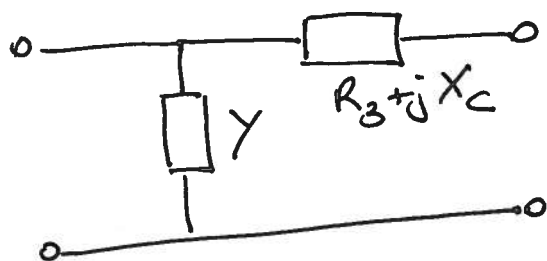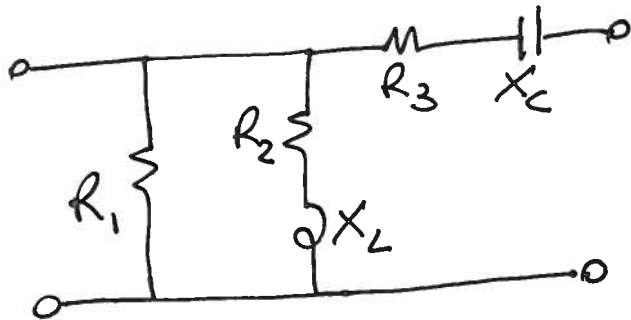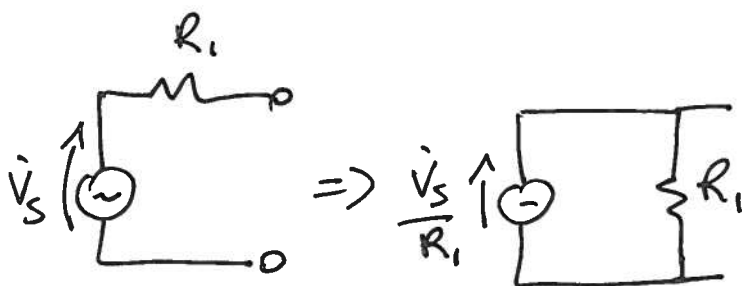

$$Y = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2 + jX_L}$$

$$Z = \frac{1}{Y} = 2,5 + j1,25 \Omega$$

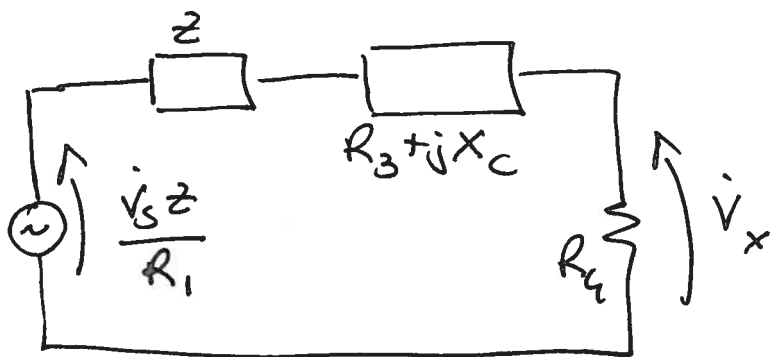


$$\frac{\dot{V}_s z}{R_1} = 5 - j10 \text{ V}$$

$$\dot{V}_x = \frac{\dot{V}_s z}{R_1} \frac{R_4}{z + R_3 + jX_C + R_4}$$

$$= 5,519 \exp(-j0,488) \text{ V}$$

$$= 4,874 - j2,59 \text{ V}$$

ES 35

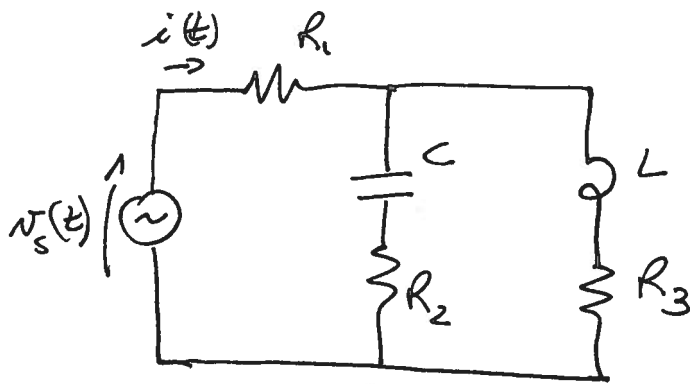

$$v_s(t) = \sqrt{2} \cos(100t) \text{ V}$$

$$R_1 = 3 \Omega$$

$$R_2 = 2 \Omega$$

$$R_3 = 5 \Omega$$

$$L = 0,1 \text{ H}$$

$$C = 1 \text{ mF}$$

$$\omega = 100 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

$$i(t) = ?$$

$$Z_C = jX_C, \quad X_C = -\frac{1}{\omega C} = -10 \Omega$$

$$Z_L = jX_L, \quad X_L = \omega L = 10 \Omega$$

$$v_s(t) \rightarrow \dot{V}_s = 1 \text{ V}$$

$$Z_1 = R_2 + jX_C = 2 - j10 \Omega$$


$$Z_2 = R_3 + jX_L = 5 + j10 \Omega$$

$$Z_{eq} = R_1 + \frac{Z_1 Z_2}{Z_1 + Z_2}$$

$$\dot{I} = \frac{\dot{V}_s}{Z_{eq}} = 5,209 \times 10^{-2} \exp(j 0,2251)$$

$$i(t) = \text{Re} \{ \sqrt{2} \dot{I} \exp(j\omega t) \} = 7,36 \times 10^{-2} \cos(100t + 0,2251) \text{ A}$$

ES 36

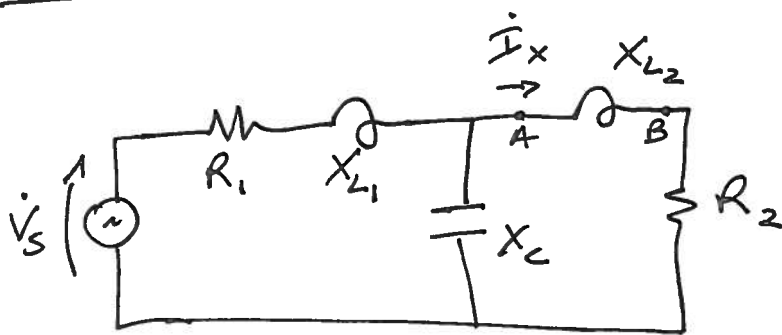

$$\dot{I}_X = ?$$

$$\dot{V}_S = 30 \exp(j \frac{\pi}{9}) \text{ V}$$

$$R_1 = 6 \Omega$$

$$R_2 = 10 \Omega$$


$$X_{L1} = 2 \Omega$$

$$X_{L2} = 1 \Omega$$

$$X_C = -4 \Omega$$


CIRCUITO EQ. DI THÉVENIN AI MORSETTI A-B

$$Z_{TH}$$

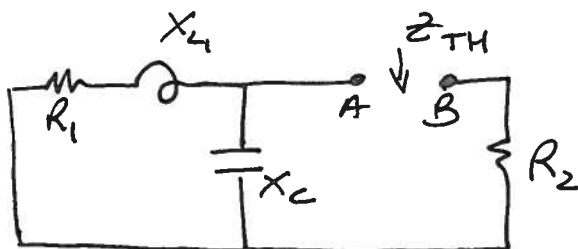


$$Z_{TH} = R_2 + \frac{jX_C(R_1 + jX_{L1})}{R_1 + j(X_{L1} + X_C)} = 12,4 - j3,2 \Omega$$

$$\dot{V}_{TH}$$

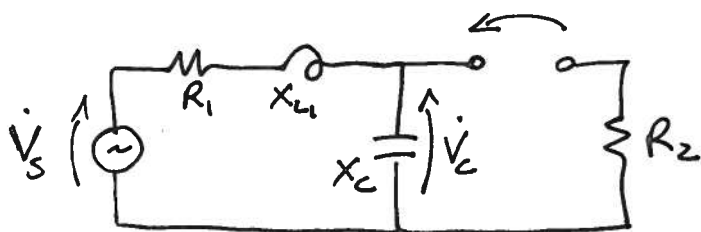

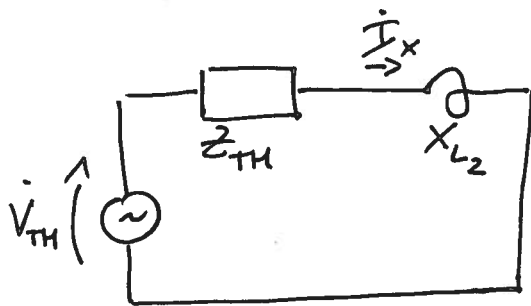
$$\dot{V}_{TH} = \dot{V}_C = \dot{V}_S \frac{jX_C}{R_1 + j(X_{L1} + X_C)} = 11,79 - j14,86$$



$$\dot{I}_x = \frac{\dot{V}_{TH}}{Z_{TH} + jX_{L2}} = 1,128 - j0,998 \text{ A}$$

ES 37

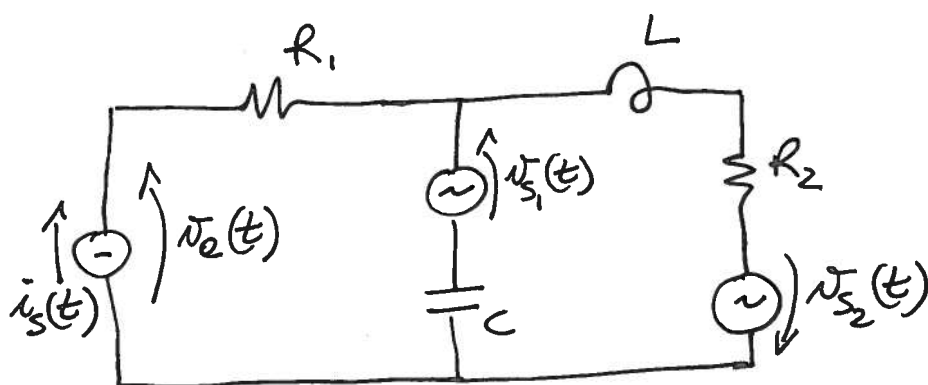

$$\begin{aligned} R_1 &= 5 \Omega \\ R_2 &= 10 \Omega \\ L &= 20 \text{ mH} \\ C &= 100 \mu\text{F} \end{aligned}$$

$$\dot{V}_e(t) = ?$$

$$\dot{V}_{S1}(t) = \sqrt{2} 100 \sin(500t) \text{ V}$$

$$\dot{V}_{S2}(t) = \sqrt{2} 300 \cos(500t) \text{ V}$$

$$\dot{I}_s(t) = \sqrt{2} 10 \sin\left(500t - \frac{\pi}{4}\right) \text{ A}$$

$$\dot{V}_{S1} = \sqrt{2} 100 \cos\left(500t - \frac{\pi}{2}\right) \text{ V}$$

$$\dot{I}_s = \sqrt{2} 10 \cos\left(500t - \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{2}\right) \text{ A}$$


$$\dot{V}_{S1} = -j 100 \text{ V} \quad \dot{V}_{S2} = 300 \text{ V} \quad \dot{I}_s = 10 \exp\left[-j\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{2}\right)\right] \text{ A}$$

$$\omega = 500 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

$$X_L = \omega L = 10 \Omega$$


$$X_C = -\frac{1}{\omega C} = -20 \Omega$$

CIRCUITO EQ. DI THÉVENIN

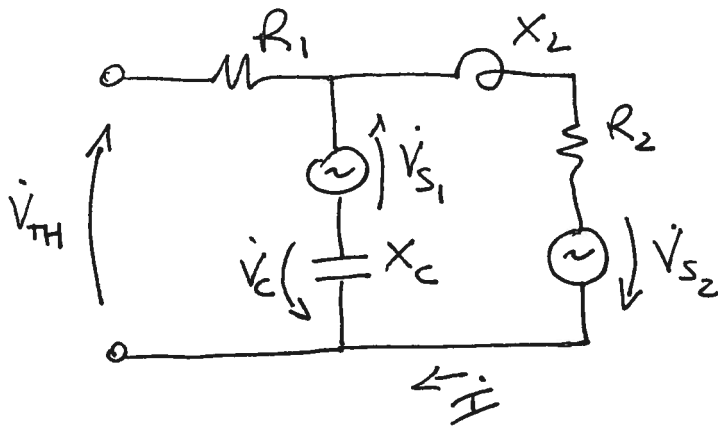


$$\dot{I} = \frac{\dot{V}_{s1} + \dot{V}_{s2}}{R_2 + j(X_c + X_L)}$$
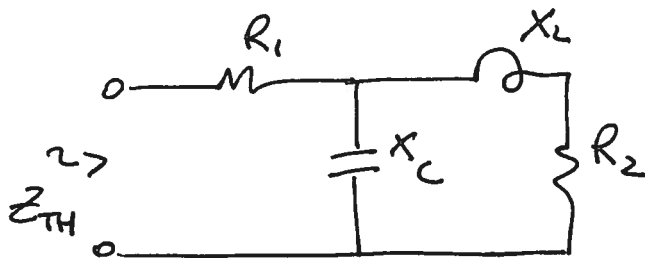
$$\dot{V}_{TH} = \dot{V}_{s1} - \dot{V}_c = \dot{V}_{s1} - jX_c \dot{I} = -200 + j300 \text{ V}$$


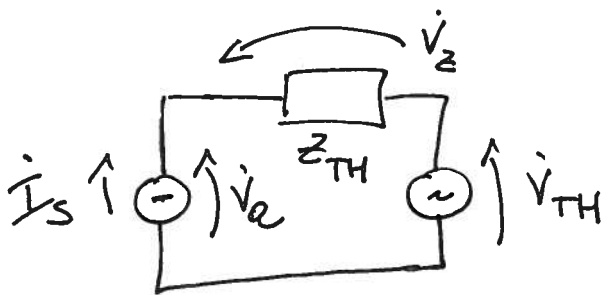
$$Z_{TH} = R_1 + \frac{jX_c(R_2 + jX_L)}{R_2 + j(X_L + X_C)} = 25 \Omega$$




$$\dot{V}_2 = Z_{TH} \dot{I}_s$$

$$\dot{V}_e = \dot{V}_{TH} + \dot{V}_2$$

$$= 396,41 \exp(j2,825) \text{ V}$$

$$v_e(t) = \text{Re} \{ \sqrt{2} \dot{V}_e \exp(j\omega t) \} =$$
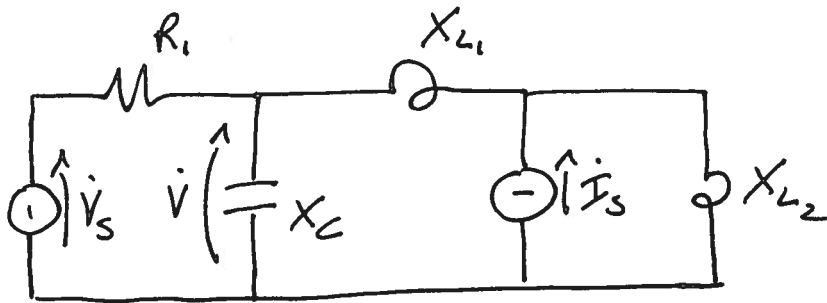
$$= 560,62 \cos(500t + 2,825) \text{ V}$$




$\dot{V} = ?$


$$\begin{aligned}\dot{V}_s &= 10 \exp(j0) \text{ V} \\ \dot{I}_s &= 10 \exp(j0) \text{ A} \\ R_1 &= 2 \Omega \\ X_C &= -2 \Omega \\ X_{L1} &= 1 \Omega \\ X_{L2} &= 3 \Omega\end{aligned}$$

Applichiamo il Teorema di sovrapposizione
(entrambi i generatori hanno la medesima pulsazione ω)

$\dot{I}_s = 0$

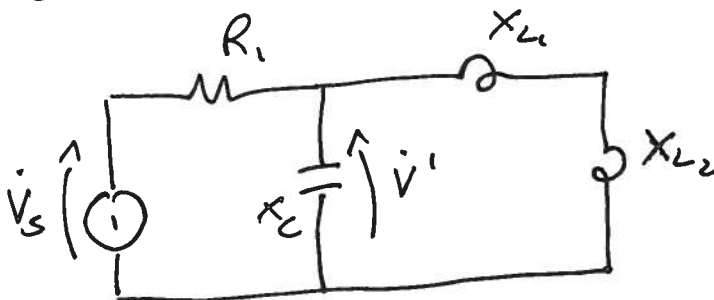

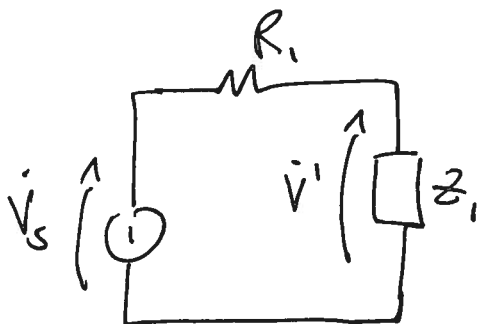
$$Z_1 = \frac{jX_C j(X_{L1} + X_{L2})}{j(X_C + X_{L1} + X_{L2})} = -j4 \Omega$$




$$\dot{V}' = \dot{V}_s \frac{Z_1}{R_1 + Z_1} = 8 - j4 \text{ V}$$

$$\dot{V}_S = 0$$

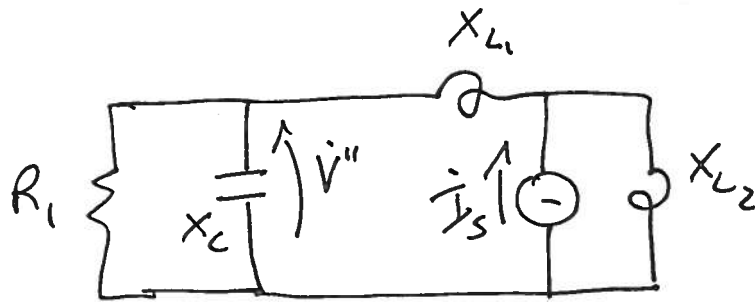
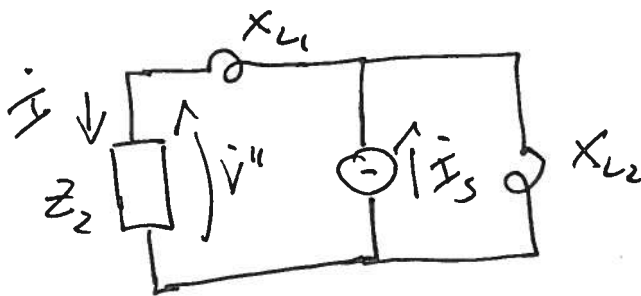
$$Z_2 = \frac{jX_c R_1}{R_1 + jX_c} = 1 - j2$$




$$\dot{I} = \dot{I}_S \frac{\frac{1}{Z_2 + jX_{L2}}}{\frac{1}{Z_2 + jX_{L1}} + \frac{1}{jX_{L2}}} = \dot{I}_S \frac{jX_{L2}}{Z_2 + j(X_{L1} + X_{L2})}$$

$$= 9 + j3 \text{ A}$$

$$\dot{V}'' = Z_2 \dot{I} = 12 - j6 \text{ V}$$

$$\dot{V} = \dot{V}' + \dot{V}'' = 20 - j10 \text{ V}$$

ES 39

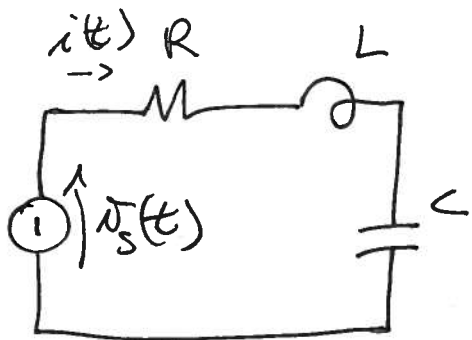

$$v_s(t) = \sqrt{2} \cdot 100 \cos(1000t) \text{ V}$$

$$R = 10 \Omega$$

$$L = 20 \text{ mH}$$

$$C = 100 \mu\text{F}$$

Verificare che le potenze complesse si conservano

$$\dot{V}_s = 100 \text{ V}, \quad \omega = 1000 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

$$X_L = \omega L = 20 \Omega$$

$$X_C = -\frac{1}{\omega C} = -10 \Omega$$

$$\dot{I} = \frac{\dot{V}_s}{R + j(X_L + X_C)} = 5 - j5 \text{ A}$$

$$\dot{V}_R = R \dot{I} = 50 - j50 \text{ V}$$

$$\dot{V}_L = jX_L \dot{I} = 100 + j100 \text{ V}$$

$$\dot{V}_C = jX_C \dot{I} = -50 - j50 \text{ V}$$

$$\bar{S}_{V_s} = \dot{V}_s \dot{I}^* = 500 + j500 \text{ VA}$$

$$\bar{S}_R = \dot{V}_R \dot{I}^* = 500 \text{ VA} \quad \bar{S}_C = \dot{V}_C \dot{I}^* = -j500 \text{ VA}$$

$$\bar{S}_L = \dot{V}_L \dot{I}^* = j1000 \text{ VA} \quad \bar{S}_R + \bar{S}_L + \bar{S}_C = 500 + j500 \text{ VA} = \bar{S}_{V_s}$$